

# Parallélisme Synchrones

Gérard Berry

Collège de France  
Chaire Informatique et sciences numériques

Cours 6 du 13 janvier 2010

# *Parallélismes synchrone et vibratoire*



**Synchrone**

Musiciens et spectateurs négligent la vitesse du son



**Vibratoire**

Mais les acousticiens règlent sa propagation


# *Agenda*

1. **Circuits digitaux**
2. Des automates aux circuits
3. Esterel et SyncCharts
4. Sémantique
5. Traduction en circuits
6. Optimisation
7. Circuits cycliques

# Circuits digitaux combinatoires


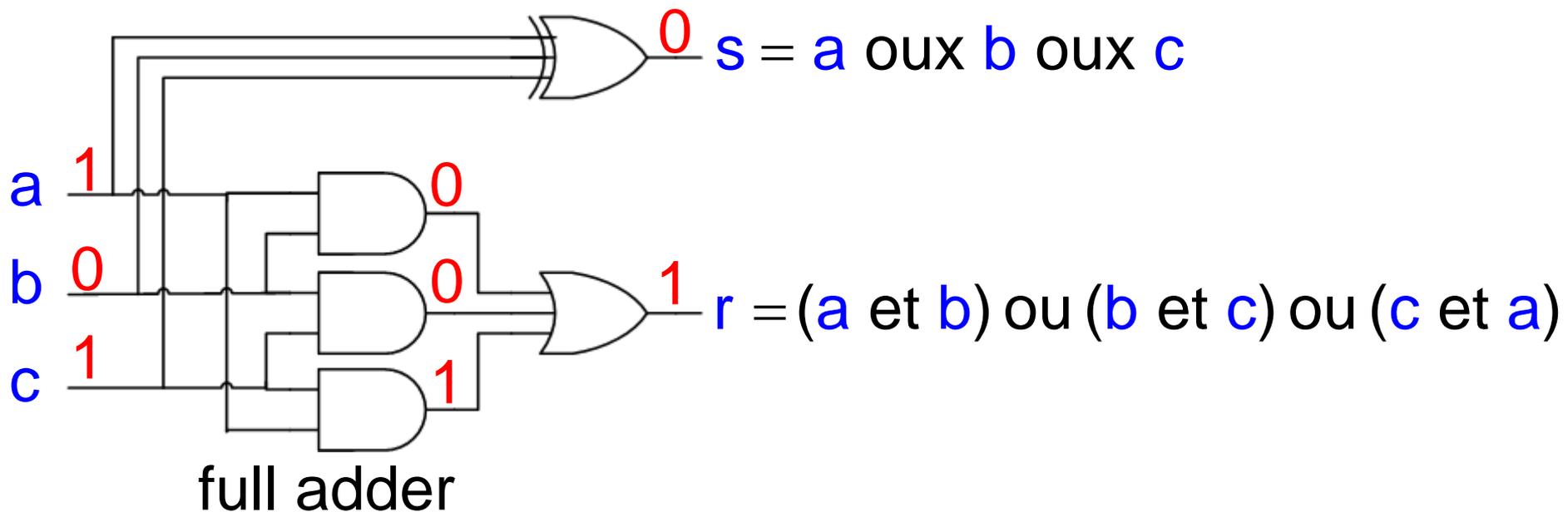
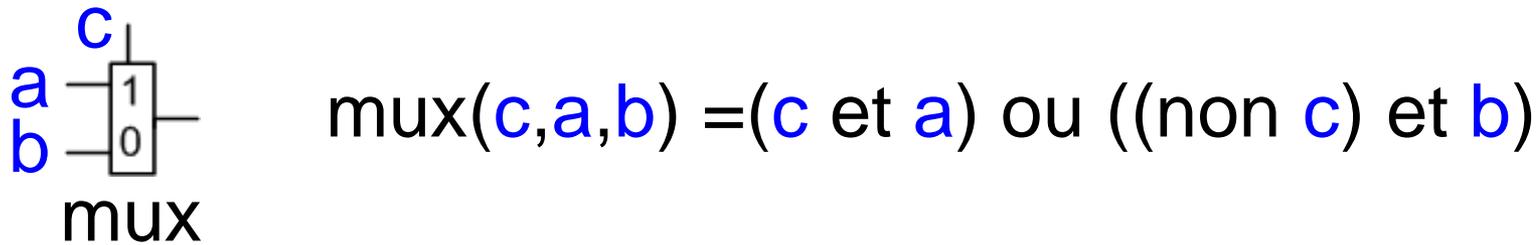


# Additionneur de von Neumann

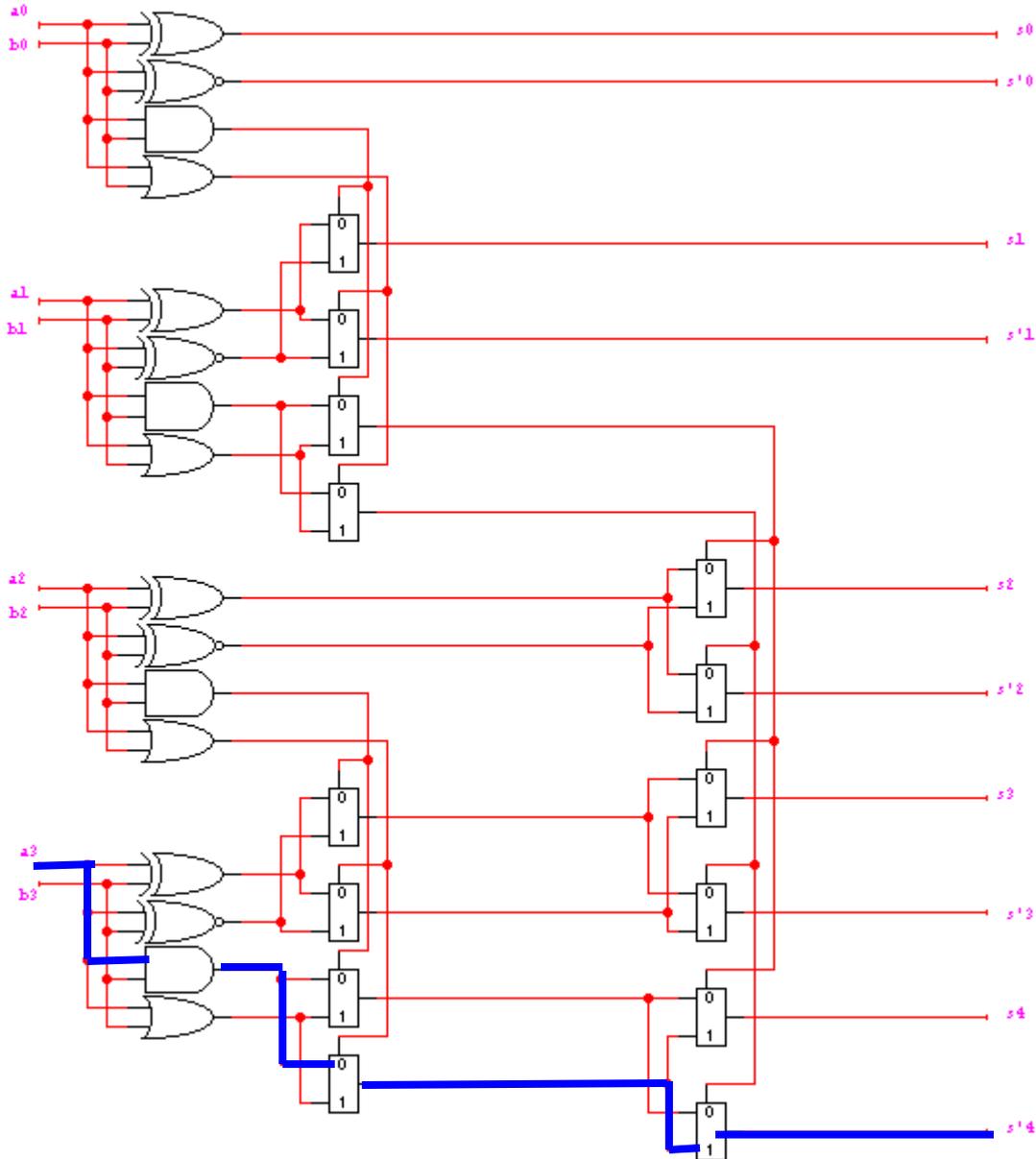

Pour n bits  
temps  $\log(n)$

# Le registre

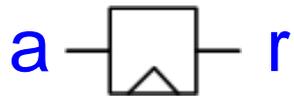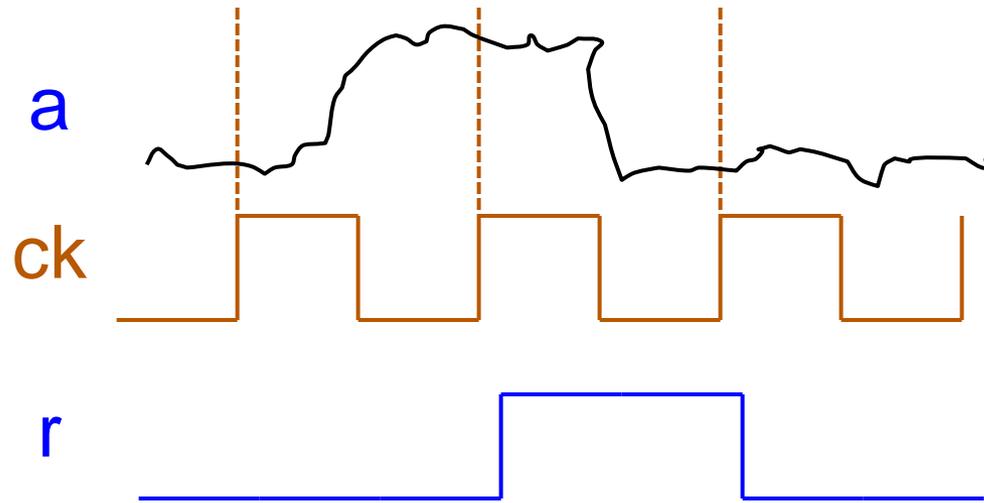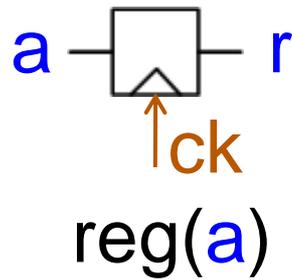

$a = a_0, a_1, a_2, \dots$


$r = 0, a_0, a_1, a_2, \dots$




$a = a_0, a_1, a_2, \dots$

$r = 1, a_0, a_1, a_2, \dots$

# Les circuits séquentiels

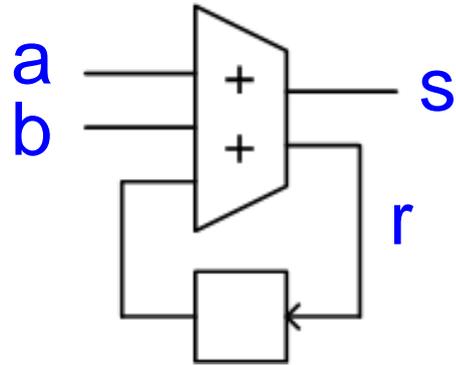


additionneur sériel

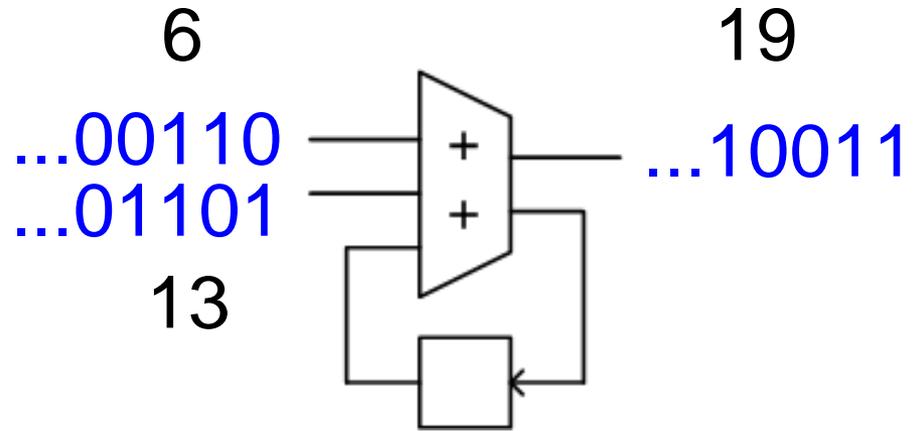


# *Agenda*

1. Circuits digitaux
2. **Des automates aux circuits**
3. Esterel et SyncCharts
4. Sémantique
5. Traduction en circuits
6. Circuits cycliques


$(ab+b)^*ba$

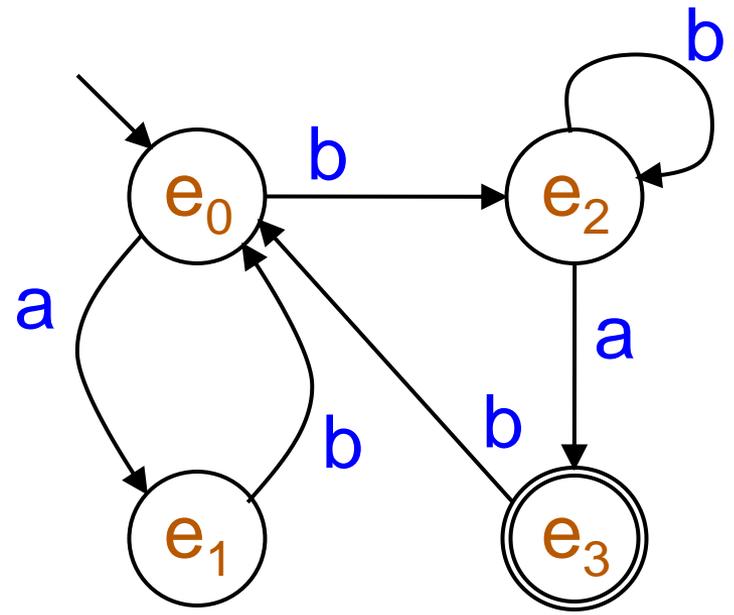

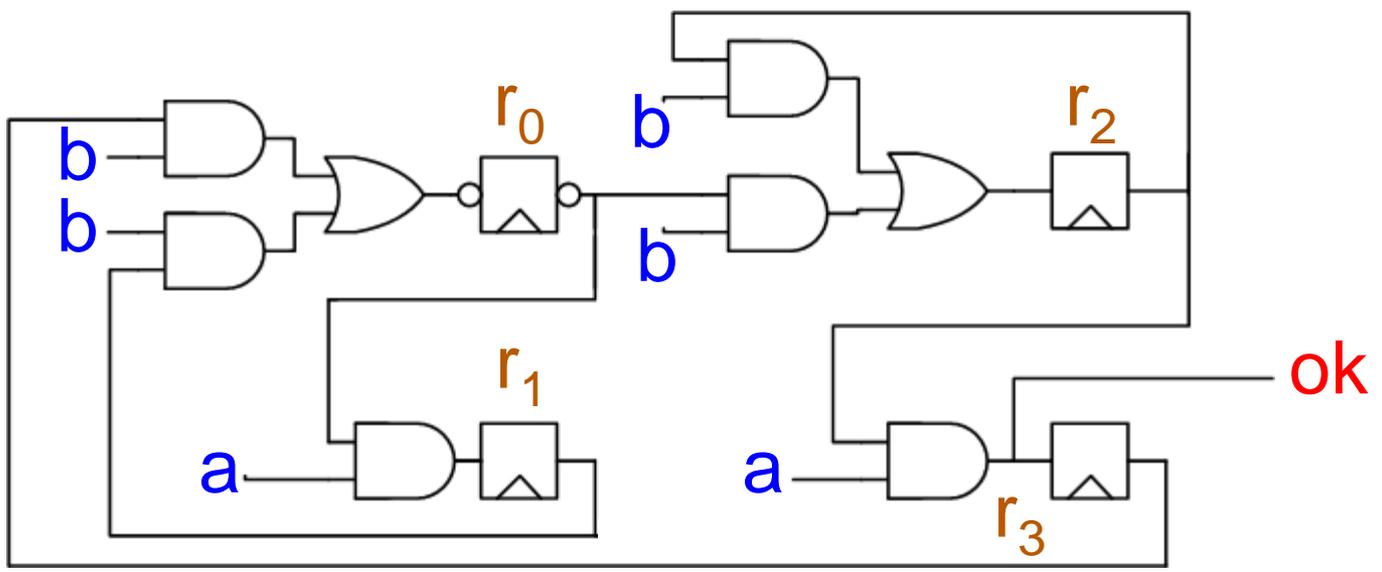
déterministe  
⇒ 1-hot  
(1 seul  $r_i$  à 1)  
explosion en taille !







$(ab+b)^*ba$

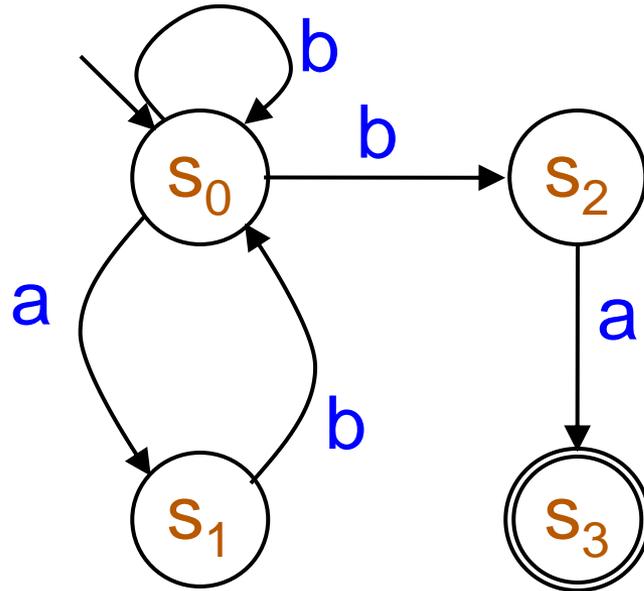

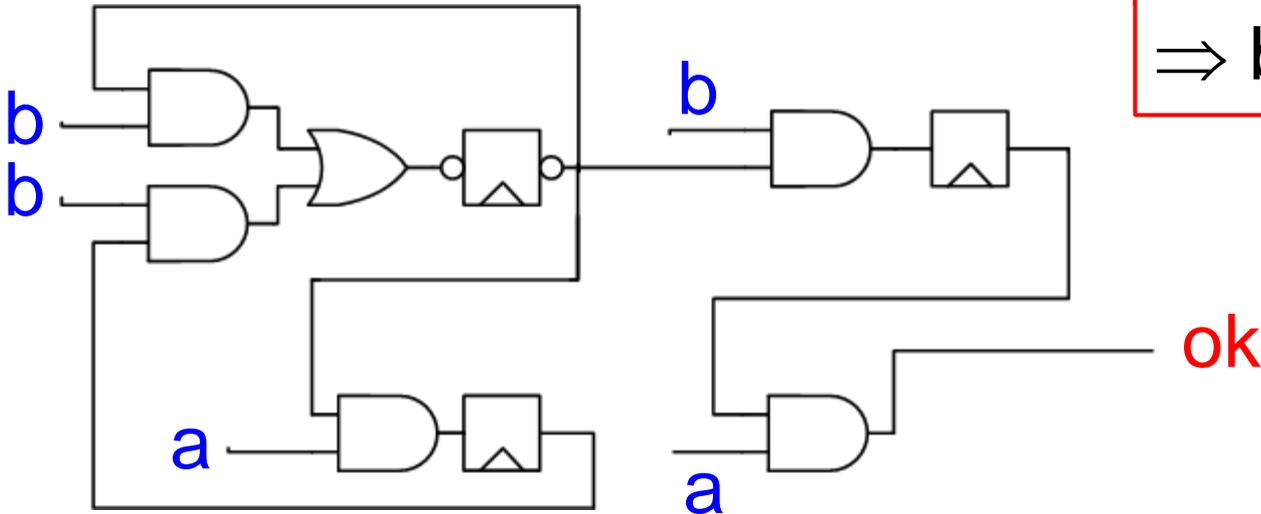non-déterministe  
⇒ pas d'explosion  
⇒ bien meilleur !





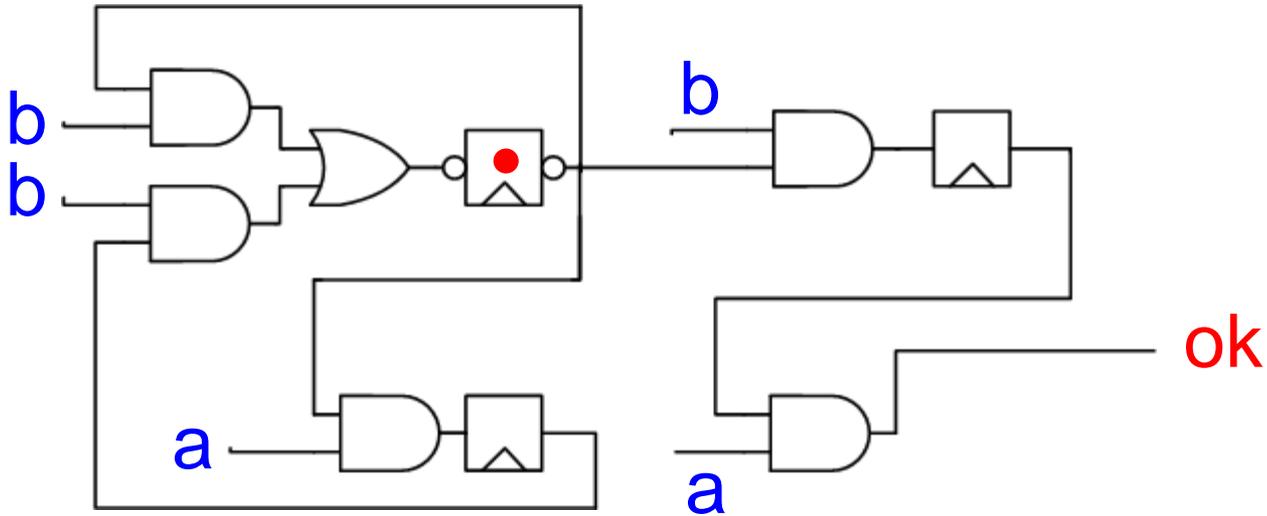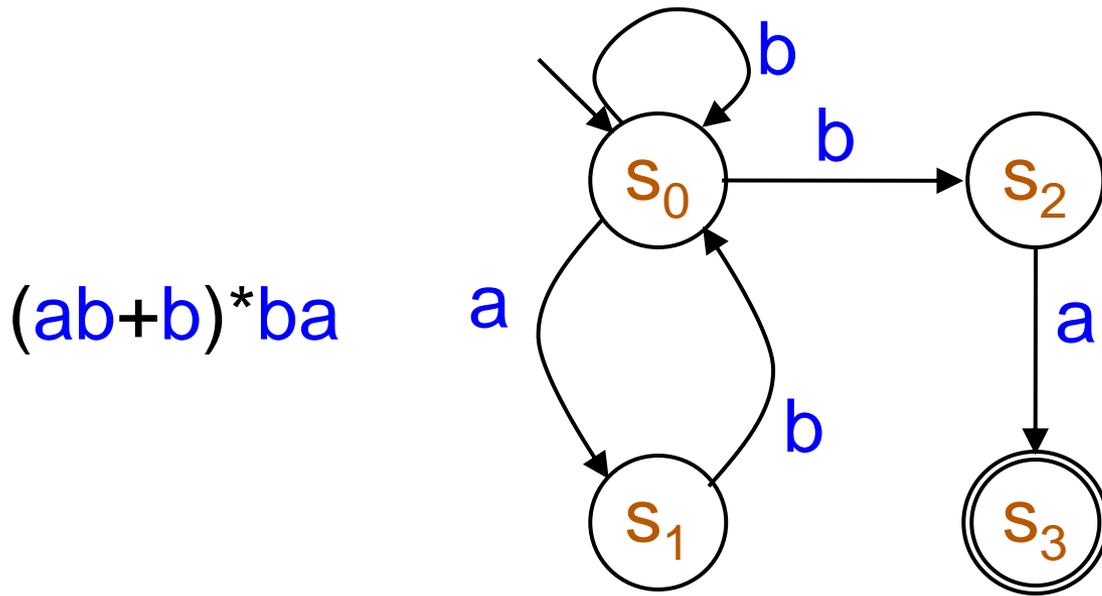

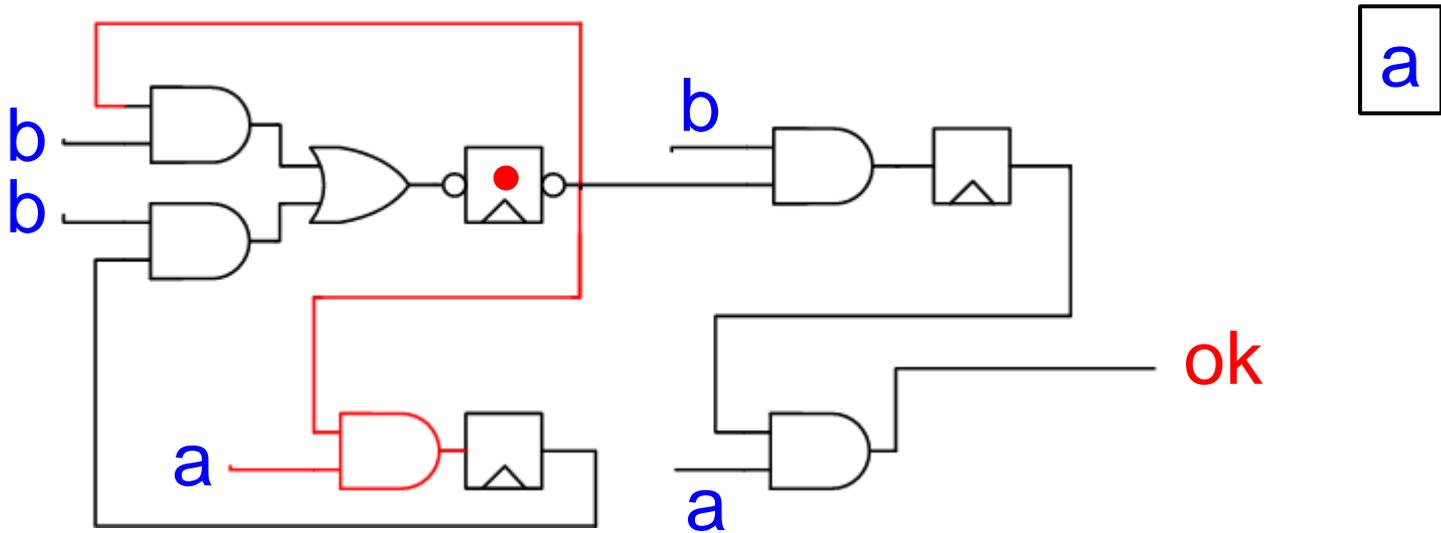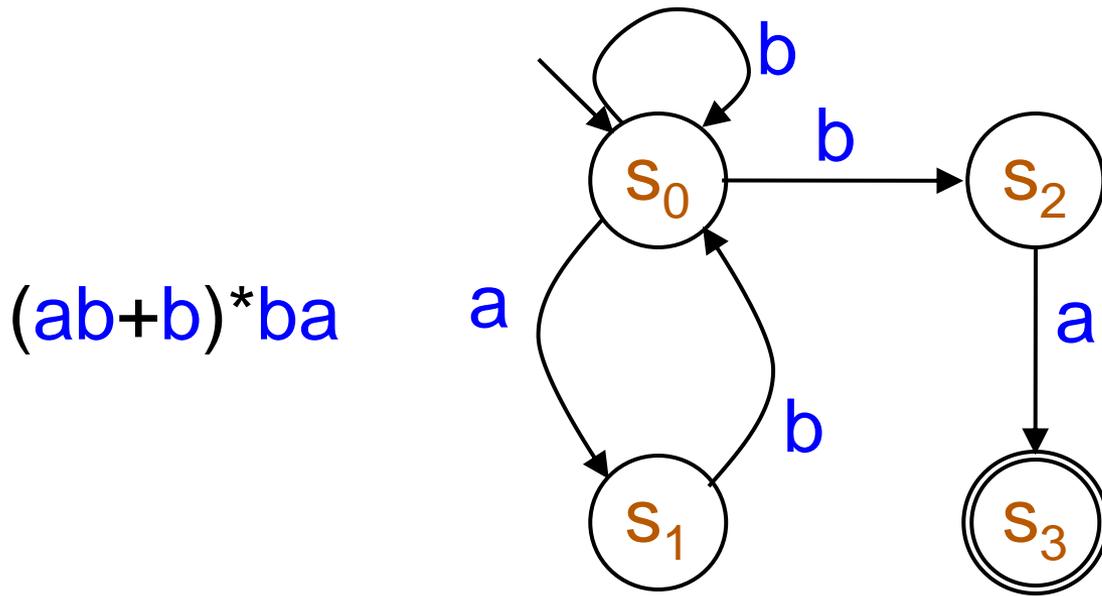



a

$(ab+b)^*ba$

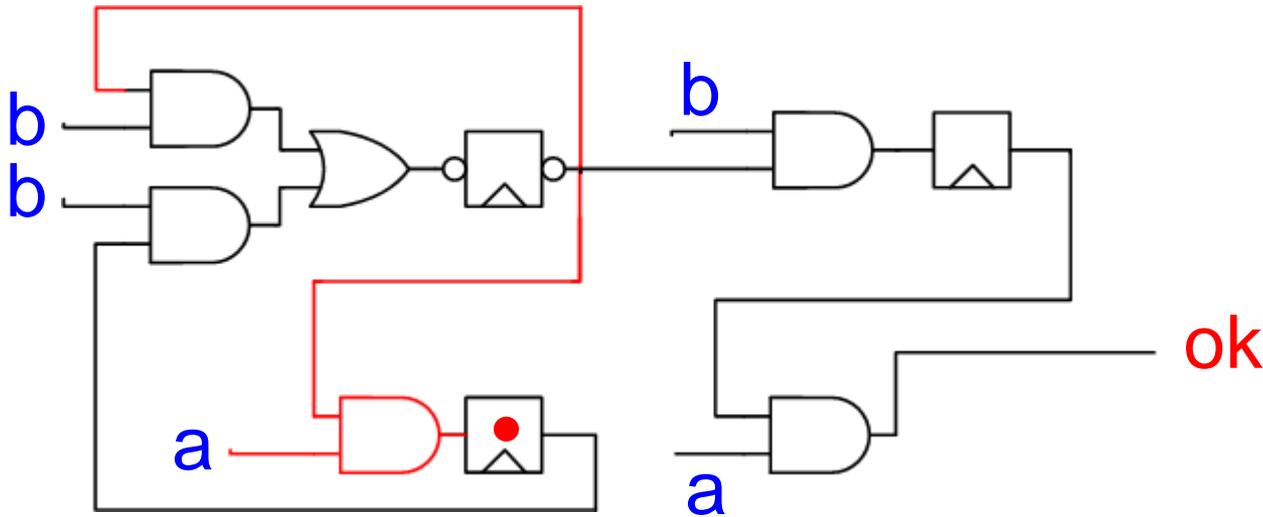
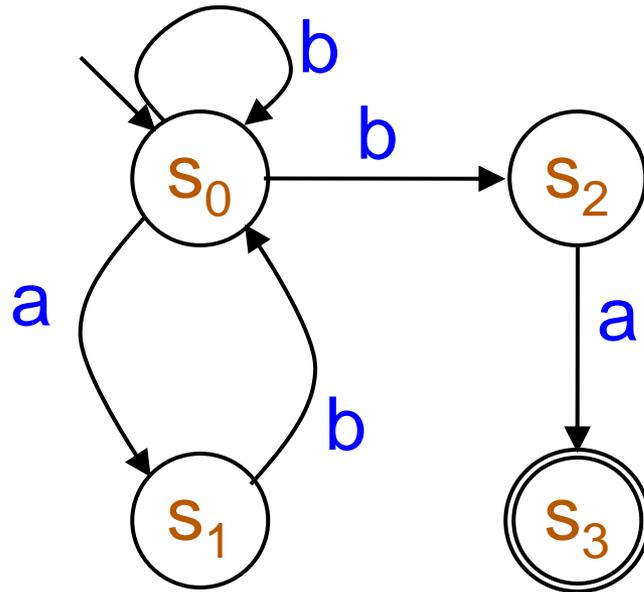


$a$



$(ab+b)^*ba$

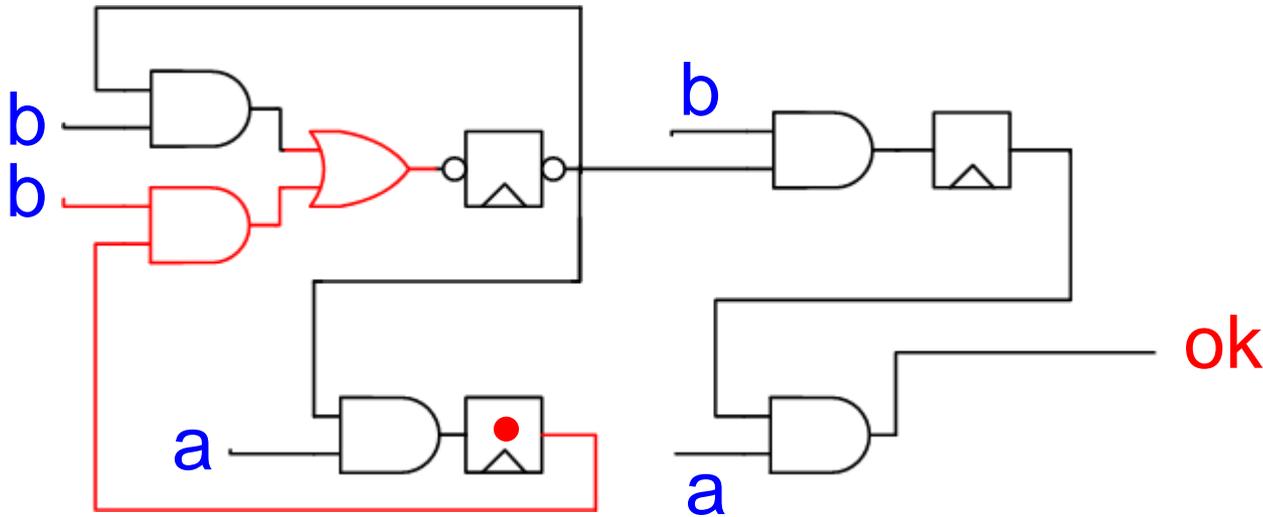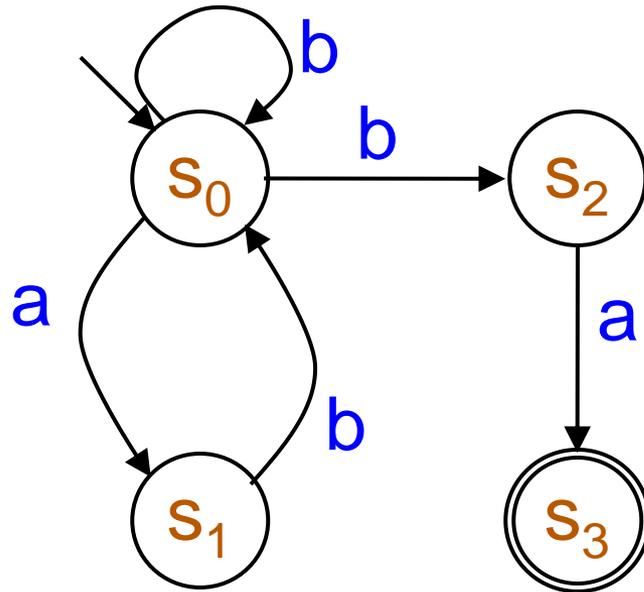

ab

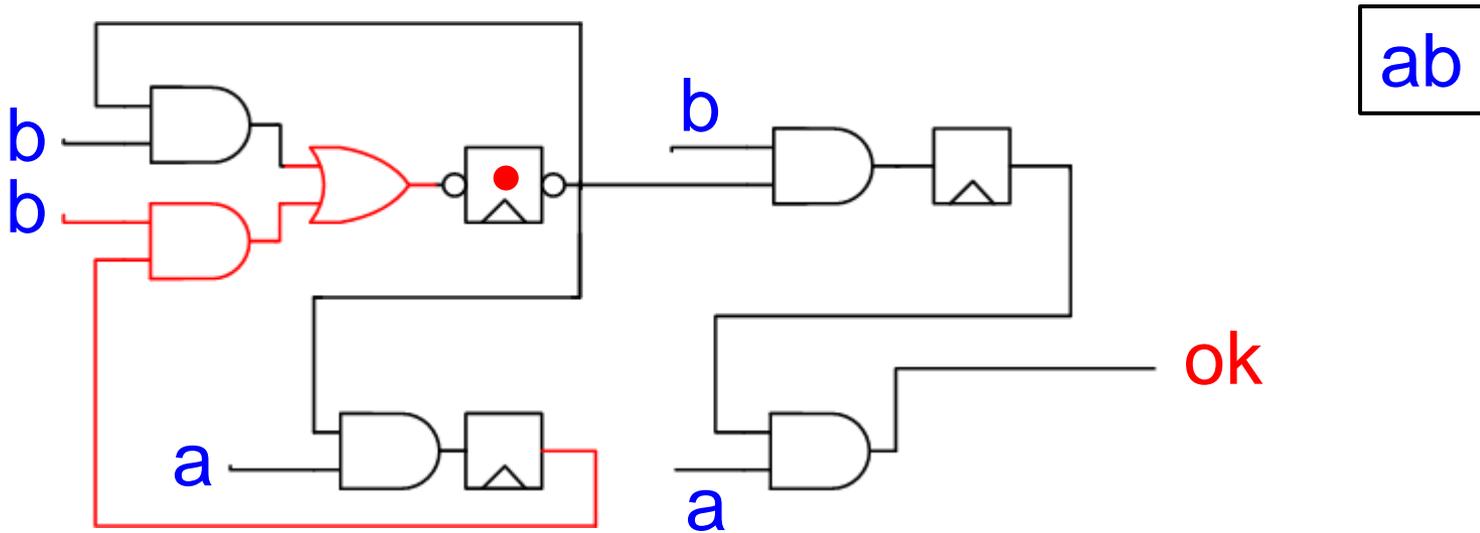
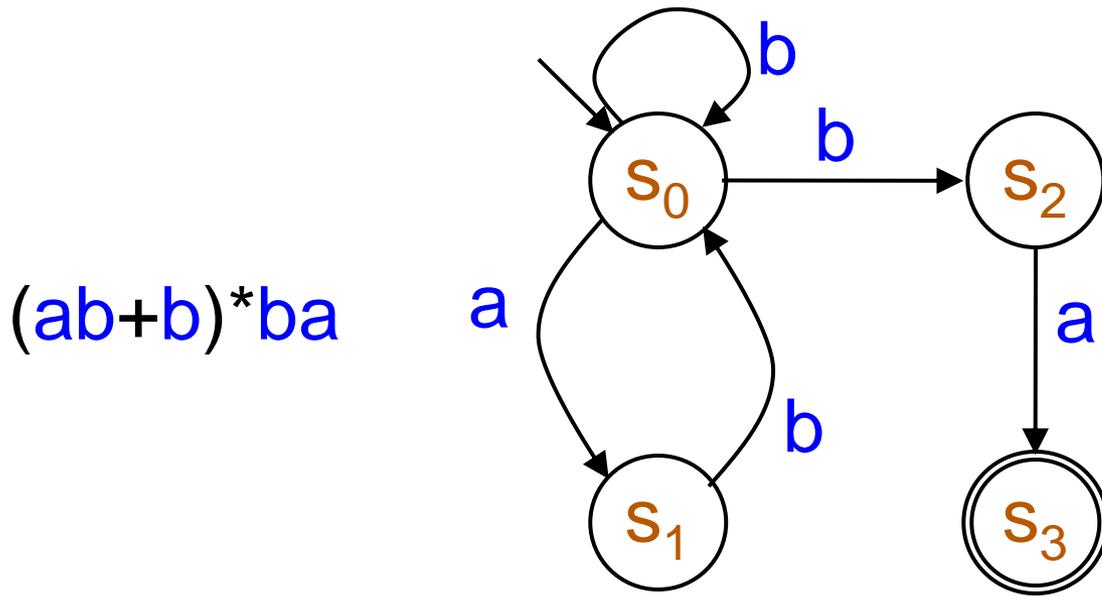


$(ab+b)^*ba$

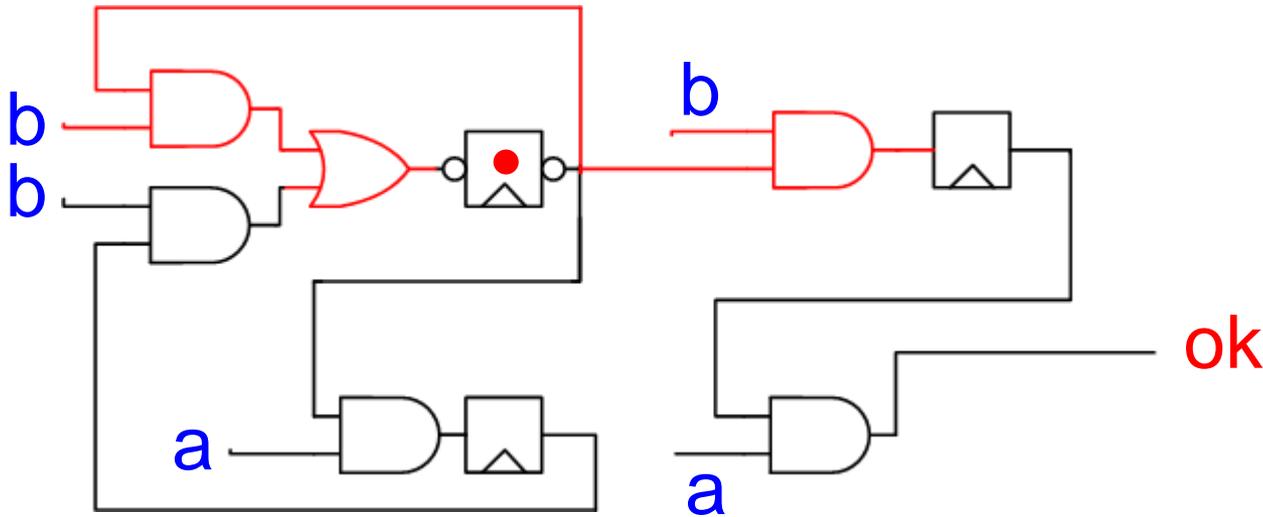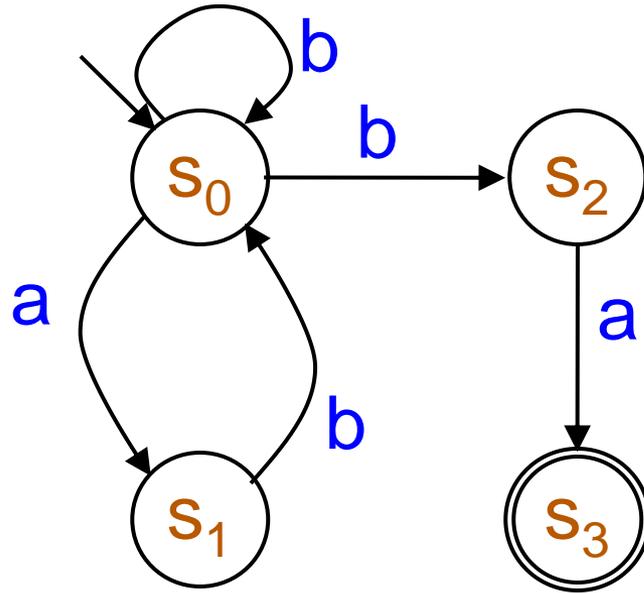



abb

$(ab+b)^*ba$

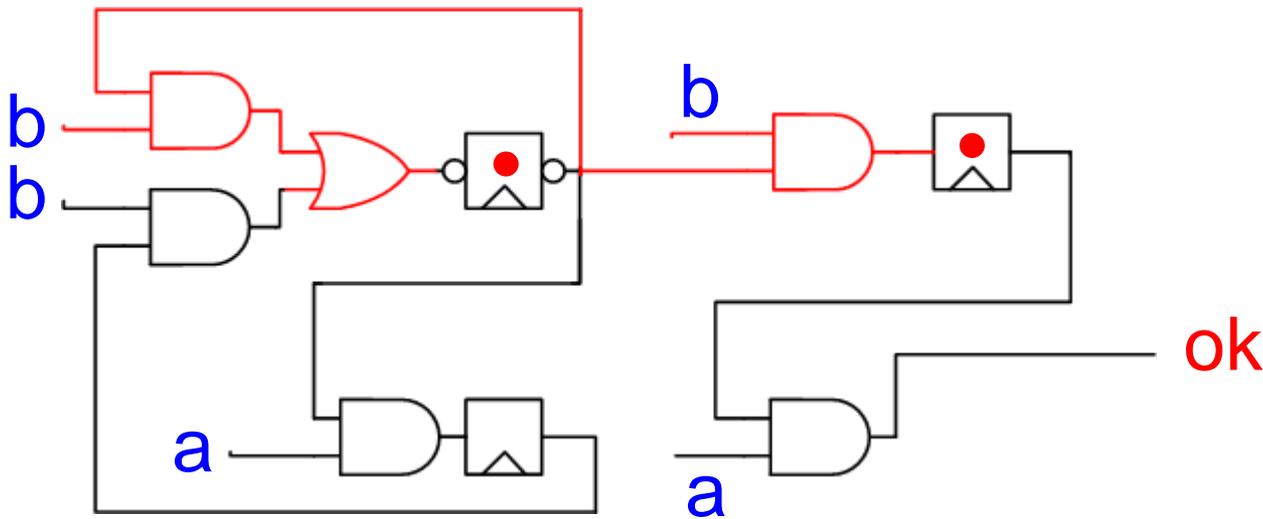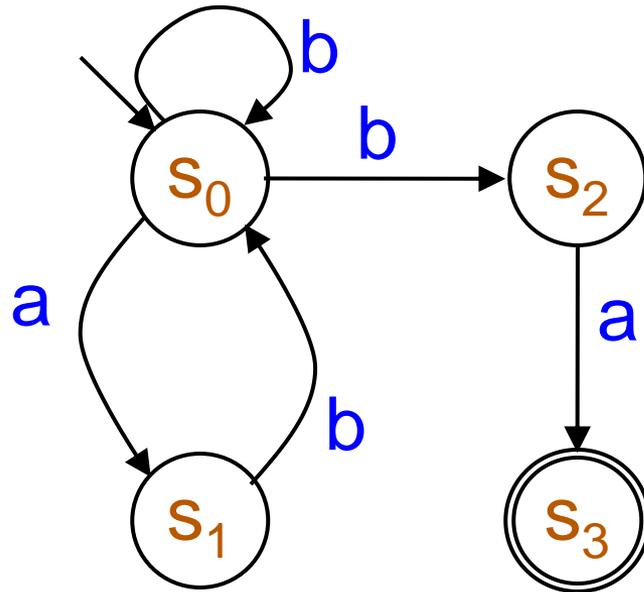



abb

$(ab+b)^*ba$

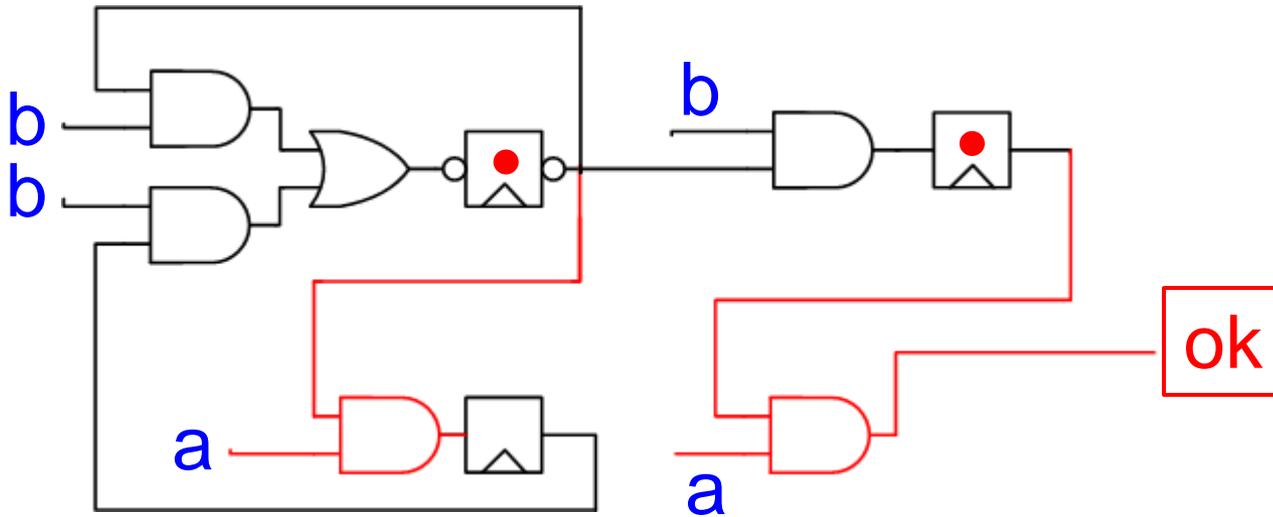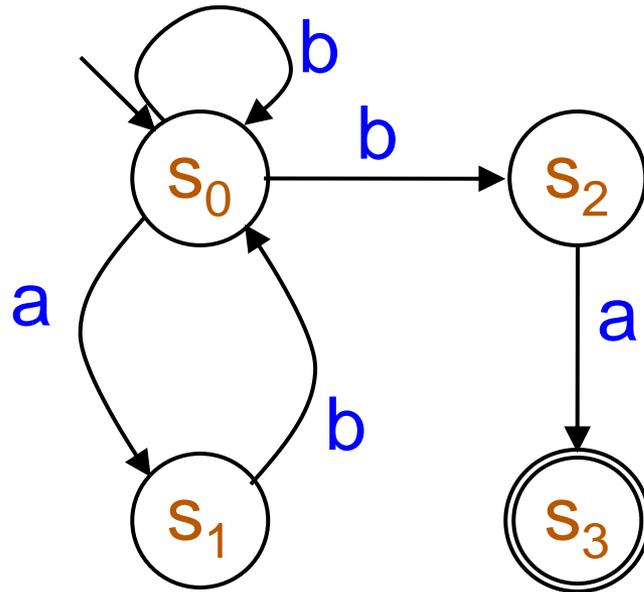

abba

$(ab+b)^*ba$

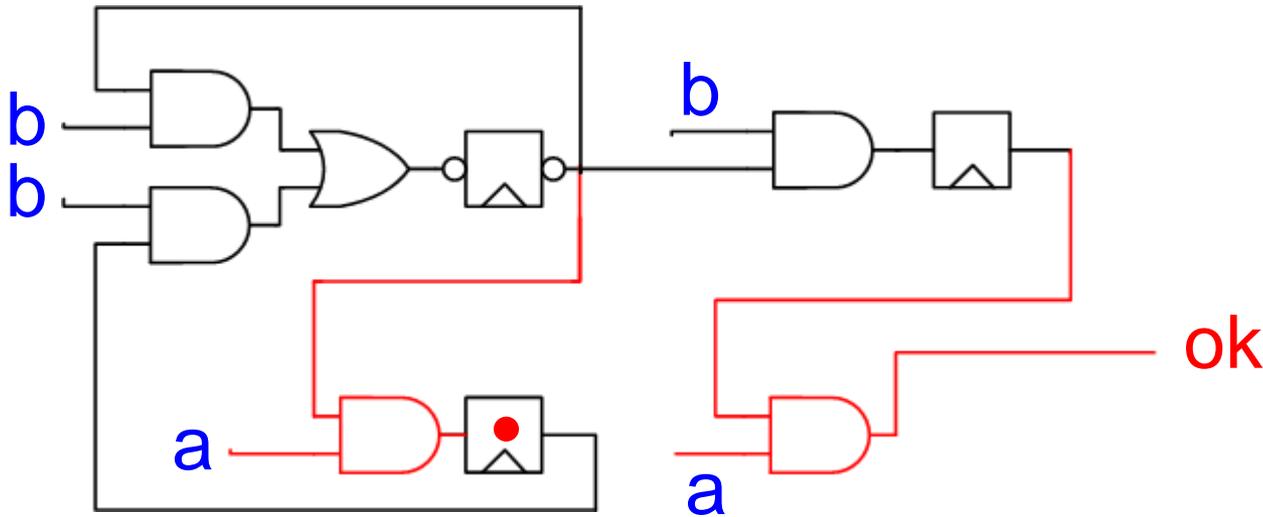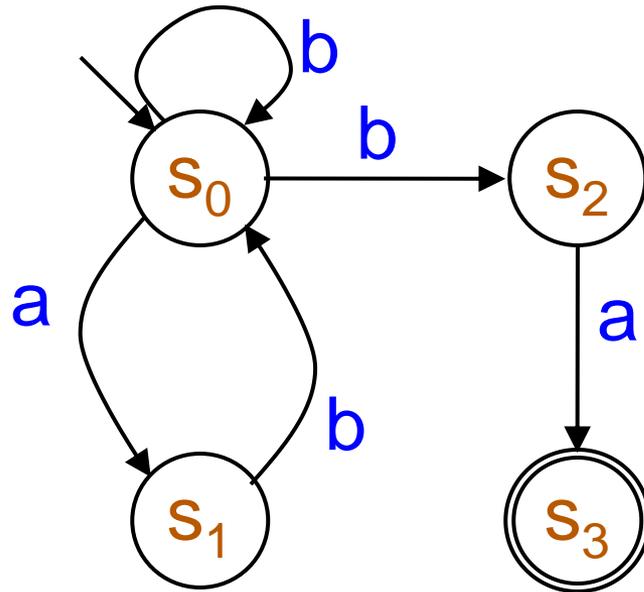


abba

# *Agenda*

1. Circuits digitaux
2. Des automates aux circuits
- 3. Esterel et SyncCharts**
4. Sémantique
5. Traduction en circuits
6. Optimisation
7. Circuits cycliques
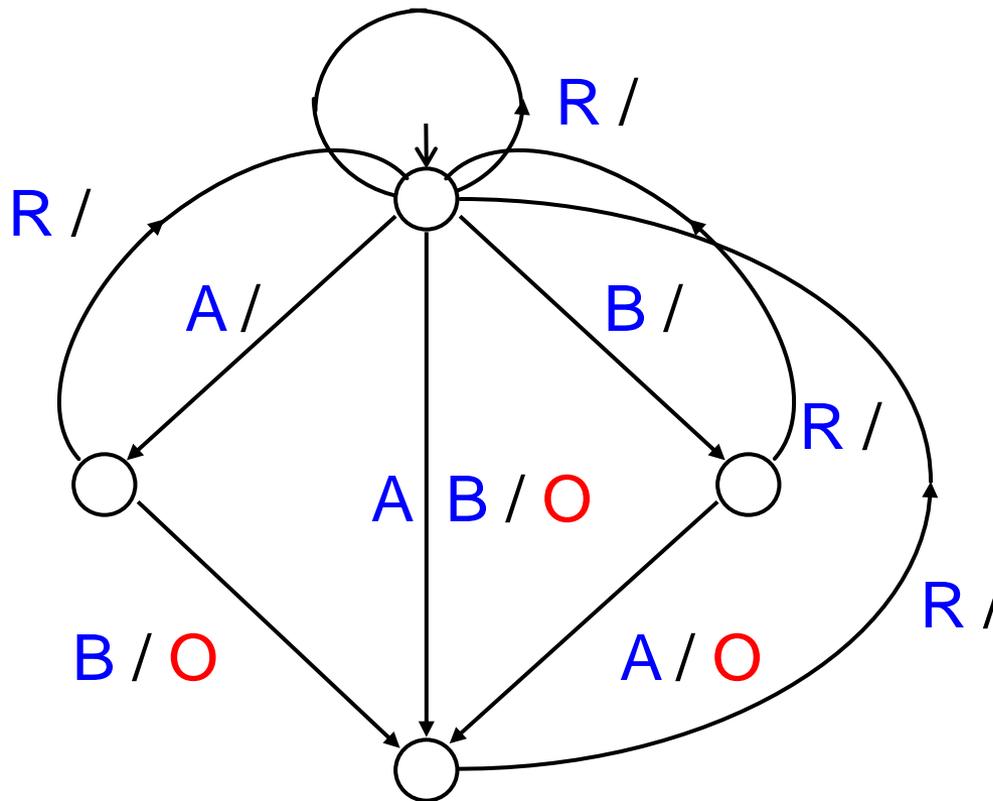
# L'exemple ABRO

Emettre **O** dès que **A** and **B** sont arrivés  
Réinitialiser le comportement à chaque **R**



Ecriture mémoire

R : demande


A : adresse

B : donnée

O : écriture

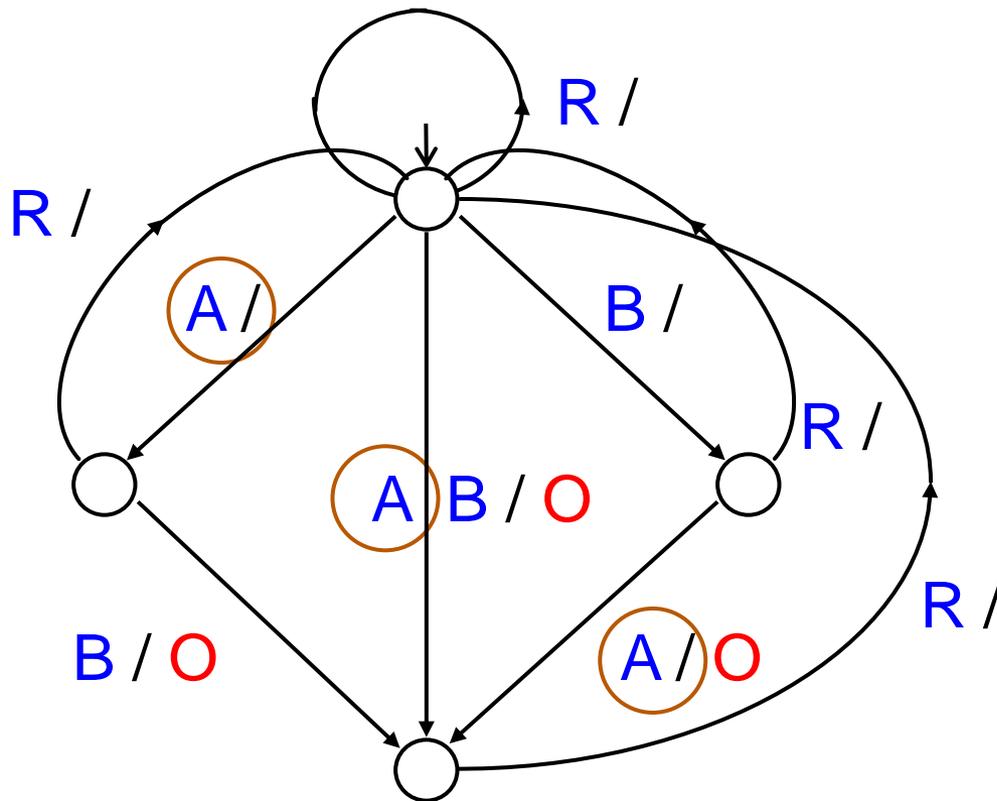
# L'exemple ABRO

Emettre **O** dès que **A** and **B** sont arrivés  
Réinitialiser le comportement à chaque **R**



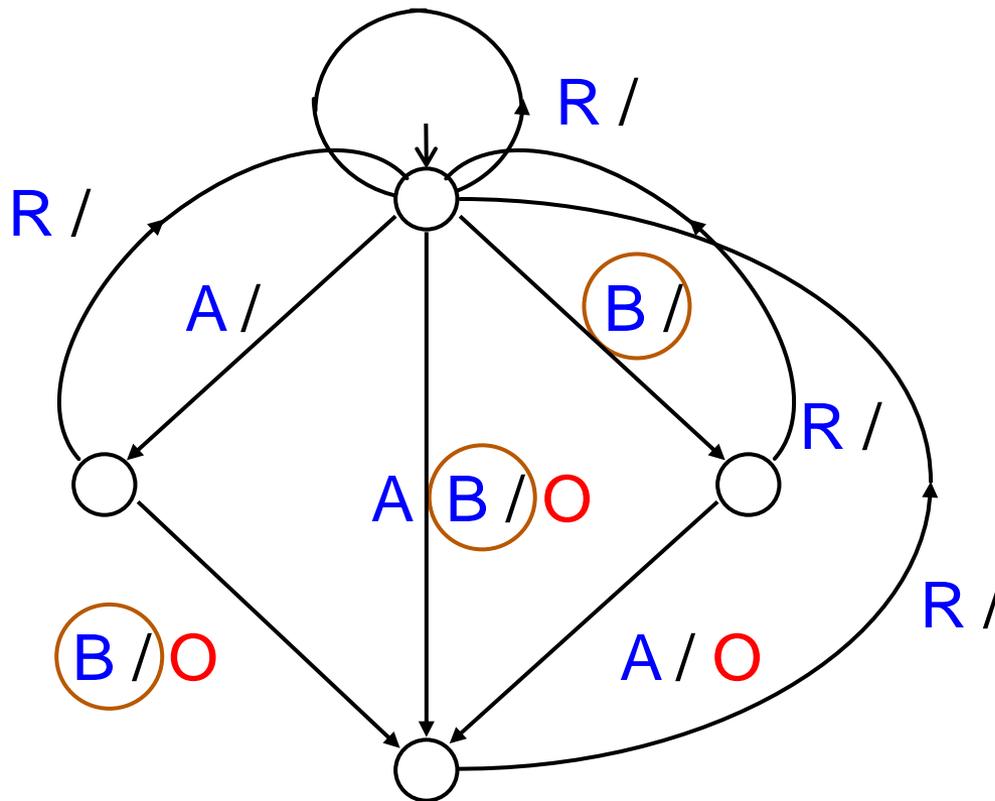
# L'exemple ABRO

Emettre **O** dès que **A** and **B** sont arrivés  
Réinitialiser le comportement à chaque **R**


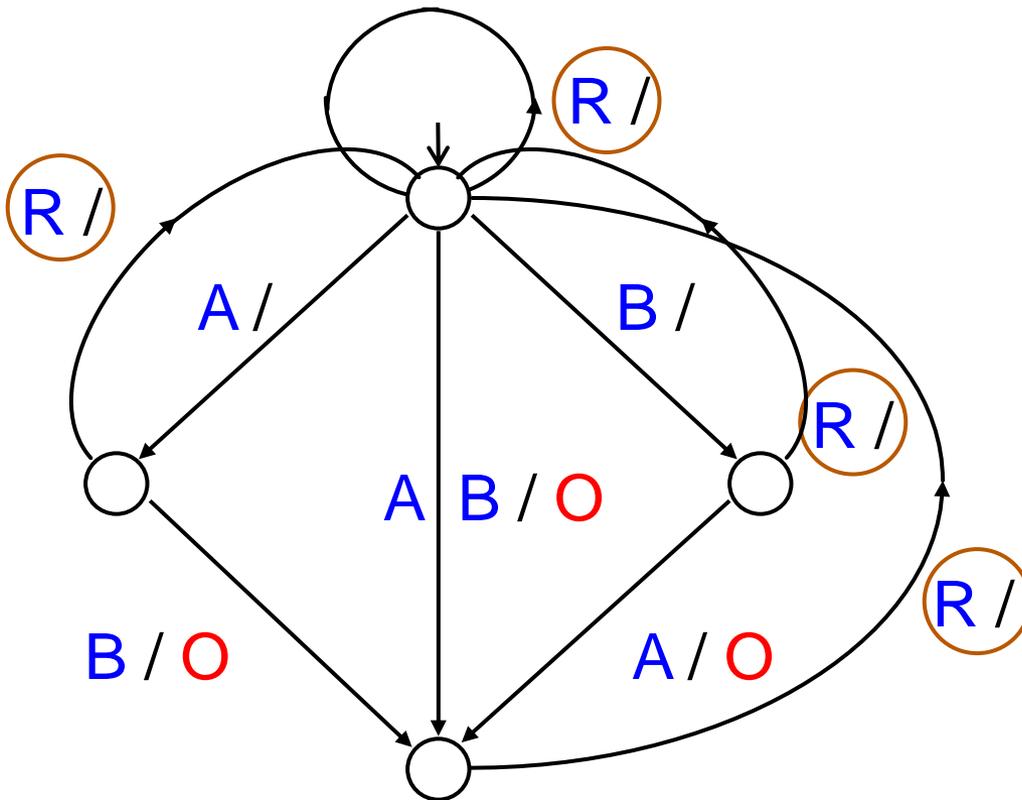
# L'exemple ABRO


Emettre **O** dès que **A** and **B** sont arrivés  
Réinitialiser le comportement à chaque **R**


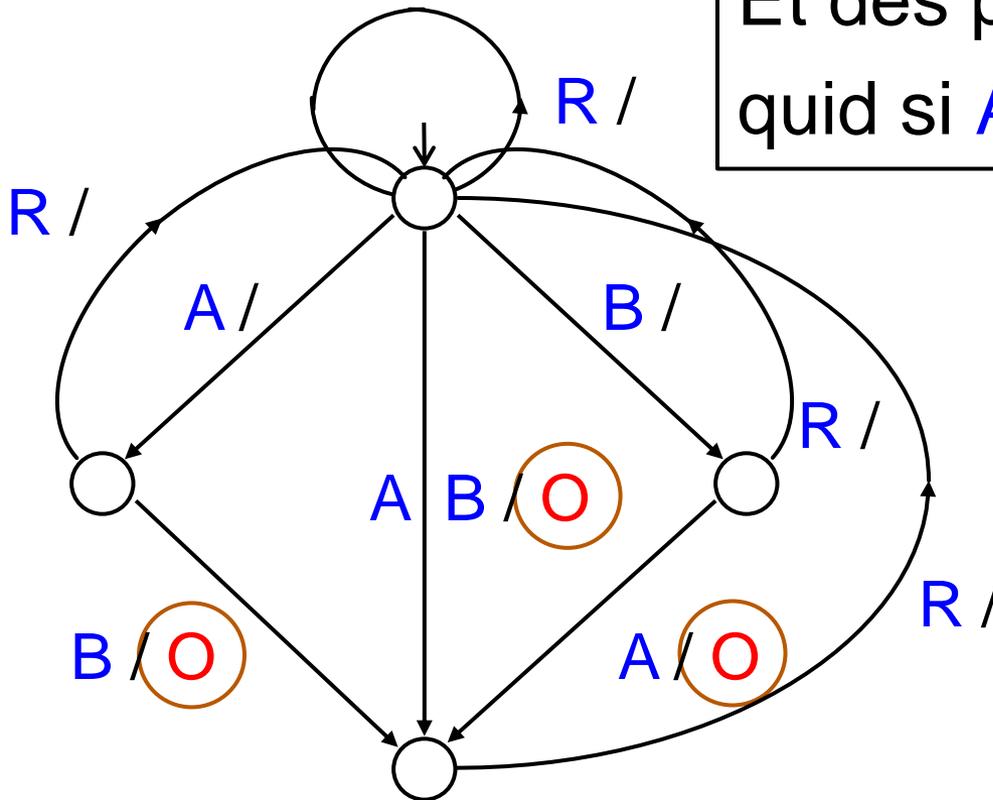
# L'exemple ABRO

Emettre **O** dès que **A** and **B** sont arrivés  
Réinitialiser le comportement à chaque **R**

Et des problèmes de priorité :  
quid si **A, B, R** ensemble?



~~Programmer par couper / coller~~


Ecrire chaque chose une fois et une seule !

~~Expressions rationnelles~~

Automates hiérarchiques  
(Statecharts, **SyncCharts**, Stateflow)

Langages synchrones impératifs  
**Esterel**, Quartz


# *Esterel = spécification linéaire*

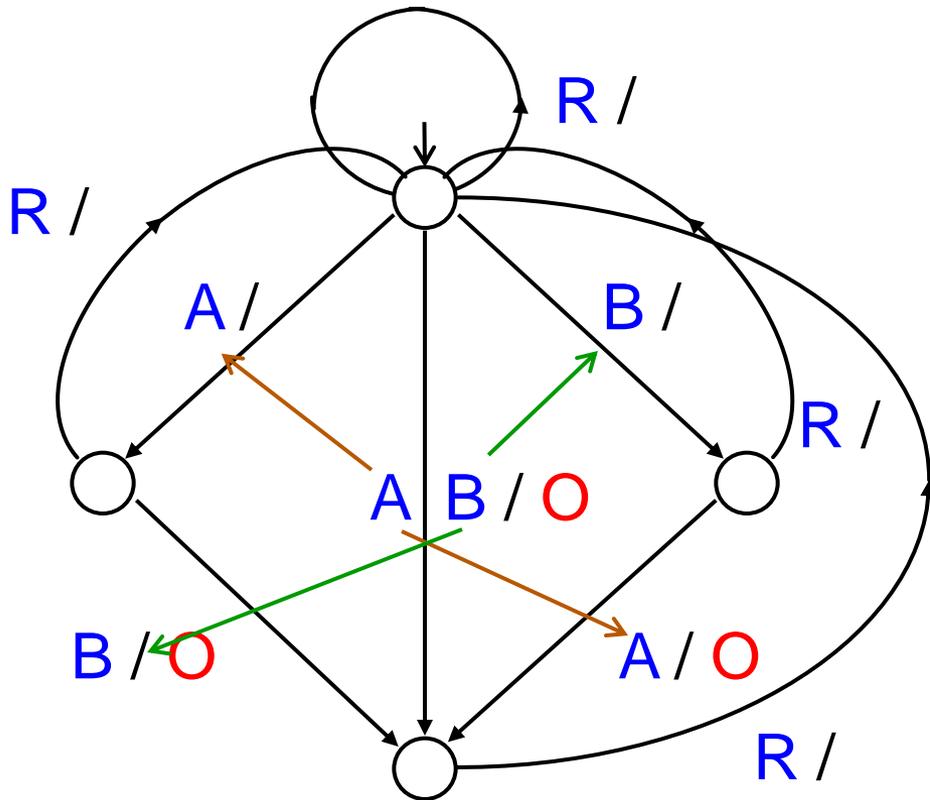

```
loop
  abort
  { await A || await B };
  emit O;
  halt
when R
end loop
```

copies = résidus !  
Esterel = partage des résidus

# SyncCharts (C. André)

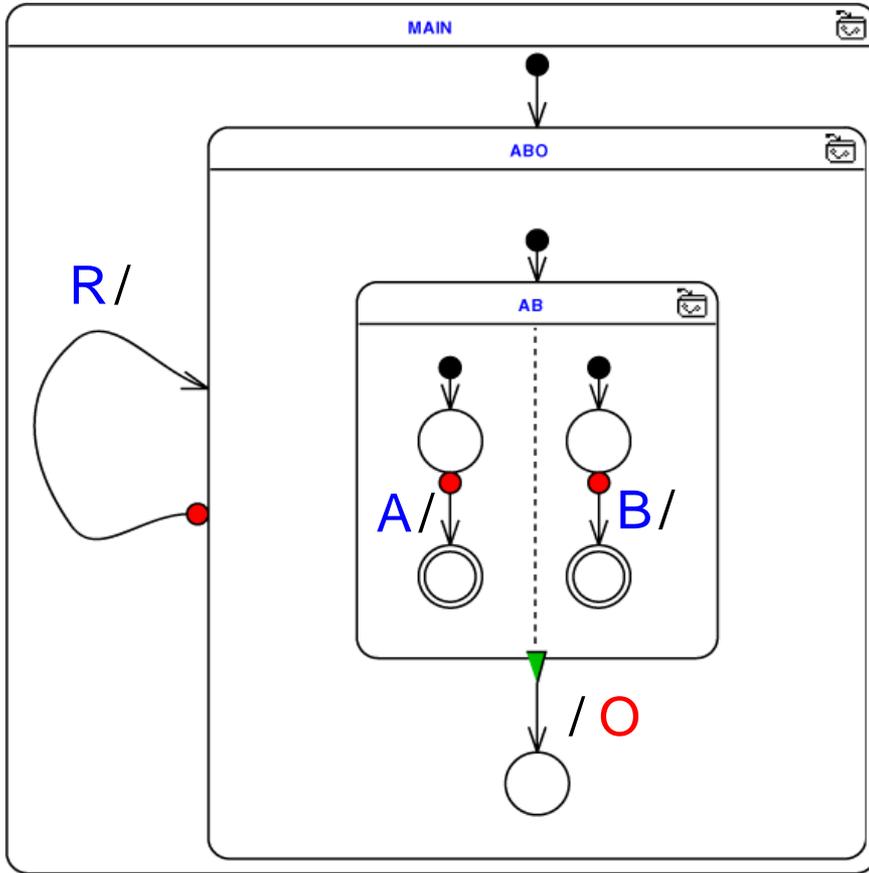

automates parallèles  
hiérarchiques synchrones

```
loop
  abort
  { await A || await B };
  emit O;
  halt
  when R
end loop
```

# *Le coureur Esterel*

```
trap HeartAttack in
  every Morning do
    abort
    loop
      abort run Slowly when 100 Meter ;
      abort
      every Step do
        run Jump || run Breathe || run CheckHeart
      end every
      when 15 Second ;
      run FullSpeed
    each Lap
    when 4 Lap
  end every
handle HeartAttack fo
  run RushToHospital
end trap
```

exit HeartAttack




# *Agenda*

1. Circuits digitaux
2. Des automates aux circuits
3. Esterel et SyncCharts
4. **Sémantique**
5. Traduction en circuits
6. Optimisation
7. Circuits cycliques

# *Le noyau Esterel pur*

nothing	0
pause	1
emit <b>S</b>	! <b>s</b>
if <b>S</b> then <b>p</b> else <b>q</b> end	<b>s</b> ? <b>p</b> , <b>q</b>
suspend <b>p</b> when <b>S</b>	<b>s</b> $\supset$ <b>p</b>
<b>p</b> ; <b>q</b>	<b>p</b> ; <b>q</b>
loop <b>p</b> end	<b>p</b> *
<b>p</b>    <b>q</b>	<b>p</b>   <b>q</b>
trap <b>T</b> in <b>p</b> end	{ <b>p</b> } $\uparrow$ <b>p</b>
exit <b>T</b>	<b>k</b> , <b>k</b> > 1
signal <b>S</b> in <b>p</b> end	<b>p</b> \ <b>s</b>

# La sémantique comportementale

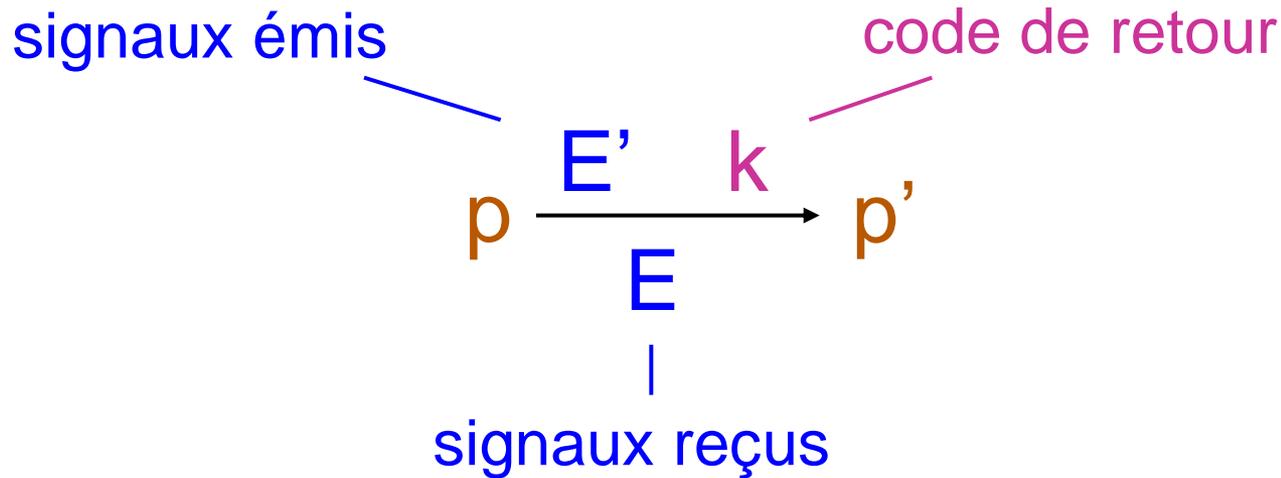

Broadcasting :  $E' \subset E$

- $k$  |
- 0 : terminaison
  - 1 : attente
  - 2 : sortie du trap le plus proche
  - 3 : sortie du second trap le plus proche

# Numérotation des traps

```
trap T in
  trap U in
    nothing0
  ||
  pause1
  ||
  exit U2
  ||
  exit T3
end trap
||
exit T2
end trap
```

Si deux traps sont levés en même temps, seul le plus extérieur compte

Code de retour du parallèle  
= max des codes des branches  
(code de Gonthier)

$$k \xrightarrow[E]{\emptyset \quad k} 0$$

(pour  $k=0$ ,  $k=1$ ,  $k>1$ )

$$!s \xrightarrow[E]{\{s\} \quad 0} 0$$

$$s \in E \quad p \xrightarrow[E]{E' \quad k} p'$$


---

$$s ? p, q \xrightarrow[E]{E' \quad k} p'$$

$$s \notin E \quad q \xrightarrow[E]{F' \quad l} q'$$


---

$$s ? p, q \xrightarrow[E]{F' \quad l} q'$$

$$p \xrightarrow[E]{E' \ 0} p'$$


---

$$s \supset p \xrightarrow[E]{E' \ 0} 0$$

$$p \xrightarrow[E]{E' \ k} p' \quad k \neq 0$$


---

$$s \supset p \xrightarrow[E]{E' \ k} s \supset p'$$

avec  $s \supset p' = \{(s \ ? \ 1 \ , \ 2)^*\} ; s \supset p'$

$$p \xrightarrow[E]{E' \quad k} p' \quad k \neq 0$$


---

$$p; q \xrightarrow[E]{E' \quad k} p'; q$$

$$p \xrightarrow[E]{E' \quad 0} p'$$

$$q \xrightarrow[E]{F' \quad l} q'$$


---

$$p; q \xrightarrow[E]{E' \cup F' \quad l} q'$$

$$p \xrightarrow[E]{E' \quad k} p' \quad k \neq 0$$


---

$$p^* \xrightarrow[E]{E' \quad k} p' ; p^*$$

$$p \xrightarrow[E]{E' \quad k} p' \quad q \xrightarrow[E]{F' \quad l} q'$$


---

$$p \mid q \xrightarrow[E]{E' \cup F' \quad \max(k,l)} p' \mid q'$$

$$p \xrightarrow[E]{E' \quad k} p' \quad k = 0 \text{ ou } k = 2$$


---

$$\{p\} \xrightarrow[E]{E' \quad 0} 0$$

$$p \xrightarrow[E]{E' \quad k} p' \quad k = 1 \text{ ou } k > 2$$


---

$$\{p\} \xrightarrow[E]{E' \quad \downarrow k} \{p'\}$$


$$\begin{aligned} \downarrow k &= 1 \text{ si } k=1, \\ &= k-1 \text{ si } k>2 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c}
 p \xrightarrow[E \cup \{s\}]{E' \cup \{s\} \quad k} p' \\
 \hline
 p \setminus s \xrightarrow[E]{E' \quad k} p' \setminus s \\
 \\
 s \notin E \quad s \notin E' \quad p \xrightarrow[E]{E' \quad k} p' \\
 \hline
 p \setminus s \xrightarrow[E]{E' \quad k} p' \setminus s
 \end{array}$$

si une seule règle s'applique  $\Rightarrow$  déterminisme  
 Mais les deux peuvent s'appliquer, voir plus loin!

# *Agenda*

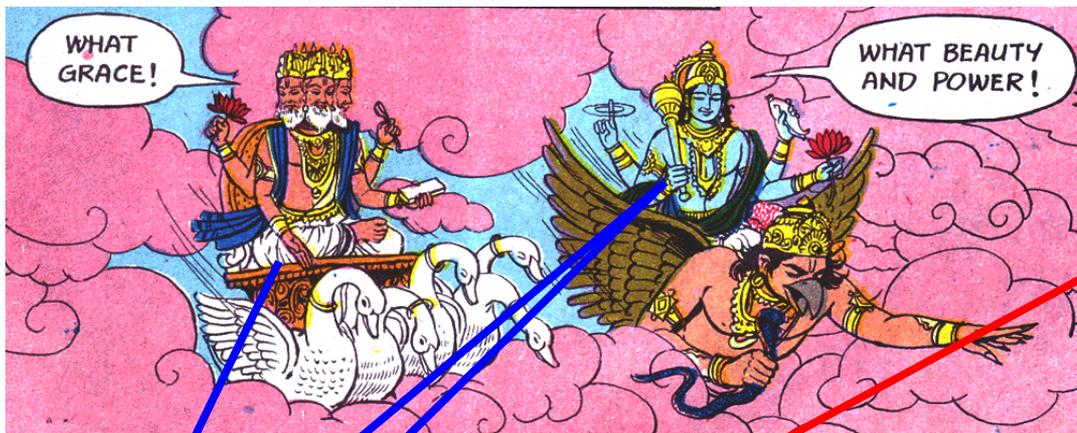
1. Circuits digitaux
2. Des automates aux circuits
3. Esterel et SyncCharts
4. Sémantique
5. Traduction en circuits
6. Optimisation
7. Circuits cycliques



le... its


SC

L and L' : signaux reçus et émis

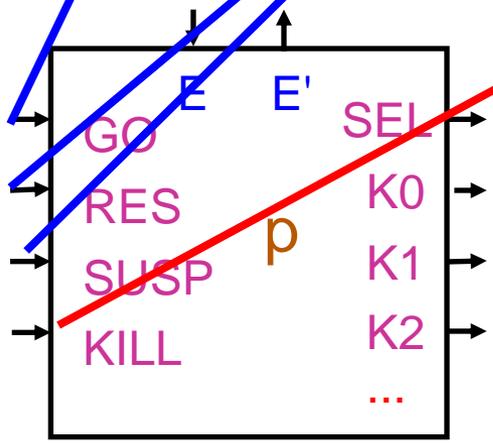


- GO : démarrer p
- RES : continuer p
- SUSP : suspendre p pour un cycle
- KILL : remettre les registres de p à 0
- SEL : au moins un registre à 1 => vivant
- Ki : *code de retour* 1-hot
  - K0: terminé
  - K1: pause, en attente d'événements
  - K2,K3,... - sortie des traps englobants

# Circuit pour 1 (pause)

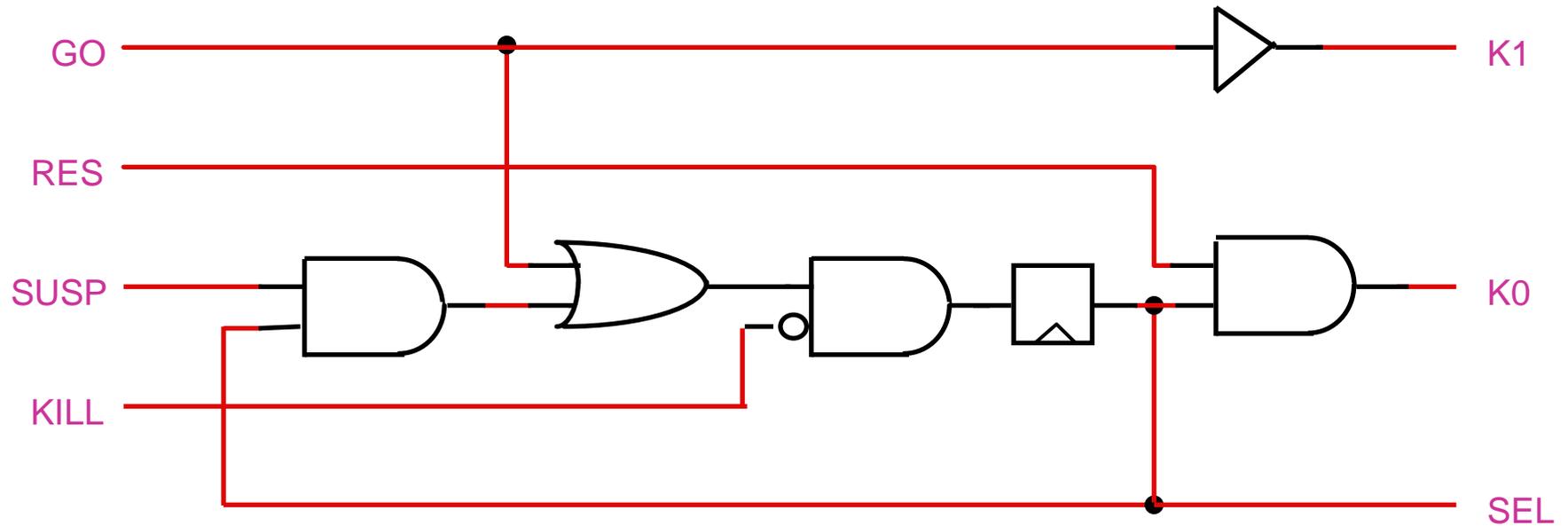




# Circuit pour « $p \parallel q$ »

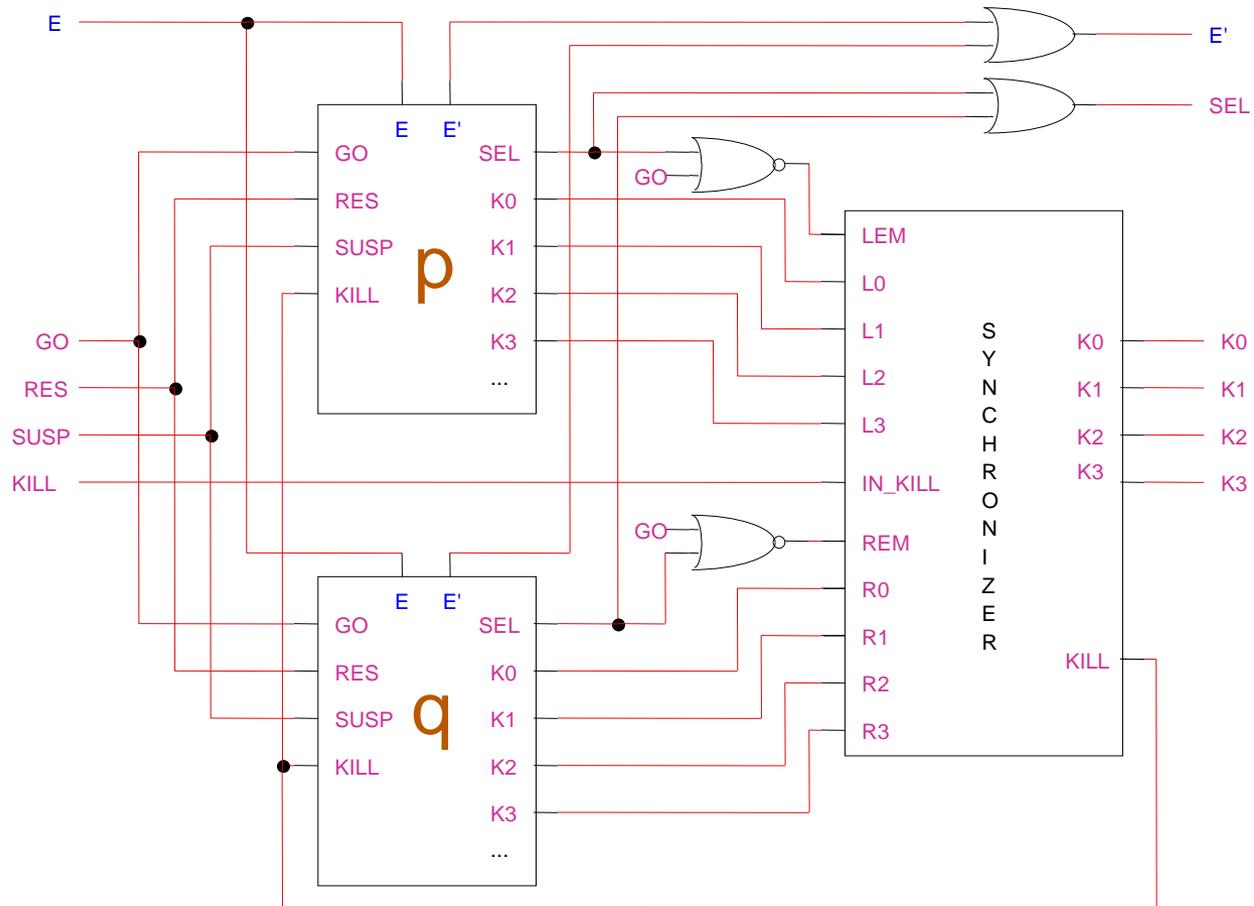




# Circuit pour « abort $p$ when $s$ »

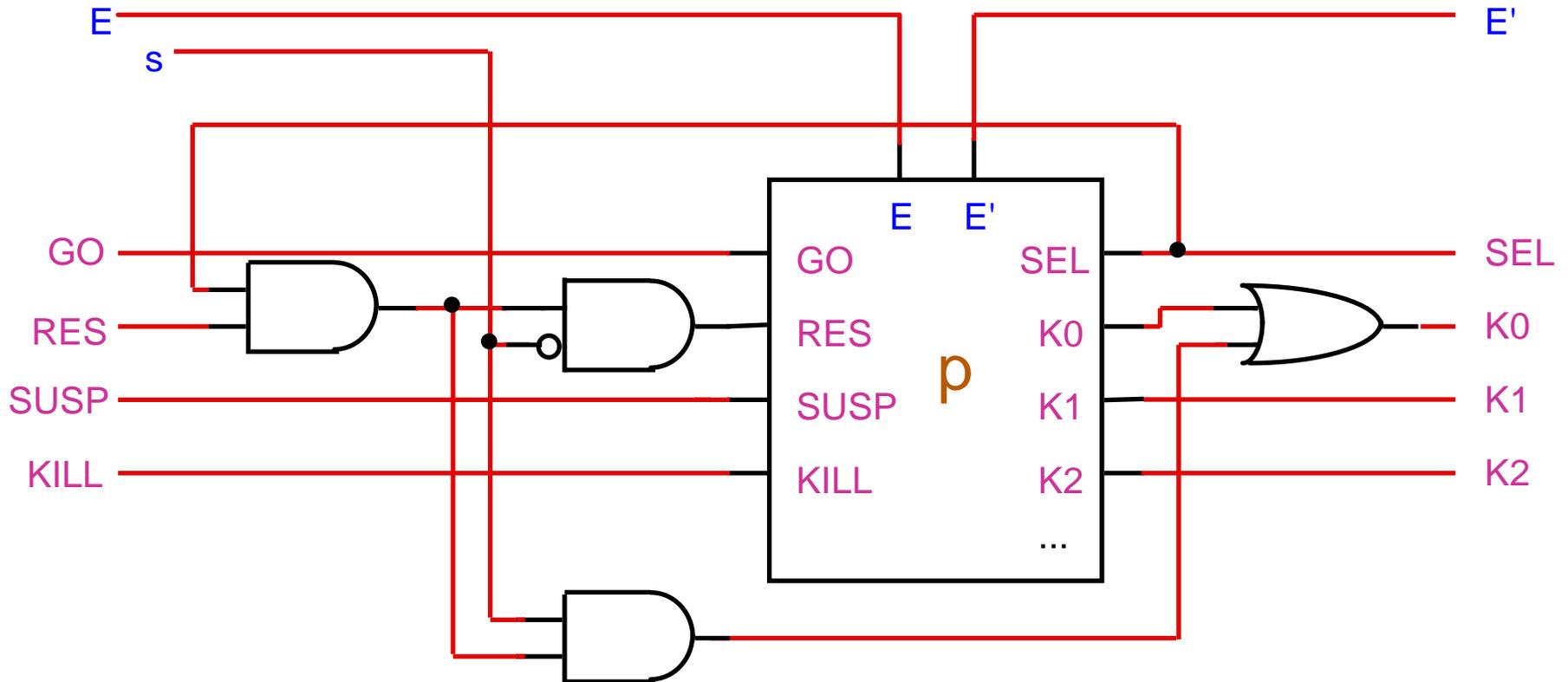

# Le circuit ABRO hiérarchique

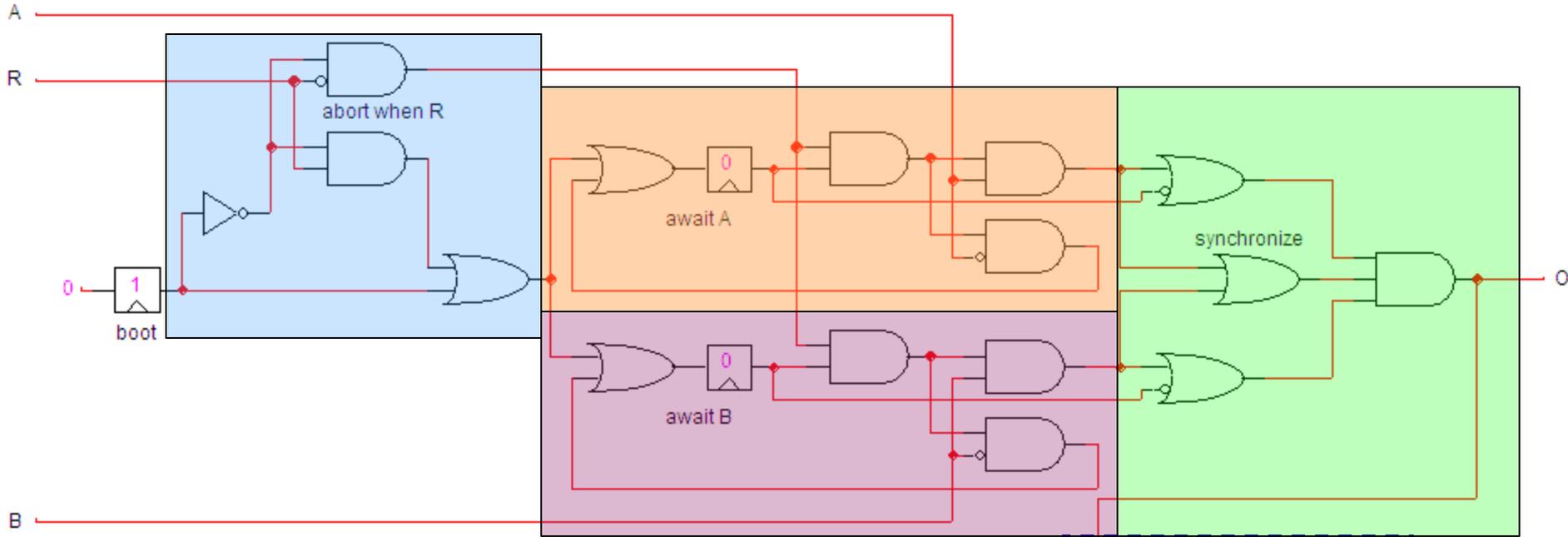

```

loop
  abort
  { await A || await B };
  emit O;
  halt
  when R
end loop
    
```

saute à  
l'optimisation

# *Agenda*


1. Circuits digitaux
2. Des automates aux circuits
3. Esterel et SyncCharts
4. Sémantique
5. Traduction en circuits
6. Optimisation
7. Circuits cycliques

# *Optimisation séquentielle*

1. Construction du circuit hiérarchique  
bon début, mais trop gros
2. Optimisation des registres  
réduction des redondances
3. Optimisation de la logique combinatoire  
vitesse, surface, puissance dissipée

Calcul Booléen à grande échelle  
(expressions, BDDs, SAT, cf cours algo. 2007-2008)

# Mauvaise solutions

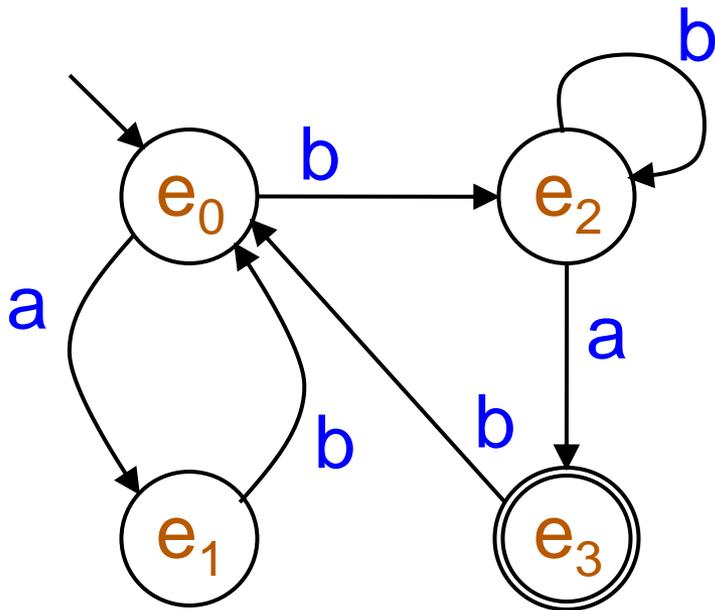

- déterministe => 1-hot  
explose avec le nb d'états
- $\log(n)$  bits pour  $n$  états  
peut faire exploser la logique


$e_0 = 10$   
 $e_1 = 11$   
 $e_2 = 01$   
 $e_3 = 00$

bon

$e_0 = 01$   
 $e_1 = 10$   
 $e_2 = 11$   
 $e_3 = 11$

mauvais


$n!$  possibilités, pas d'heuristique !

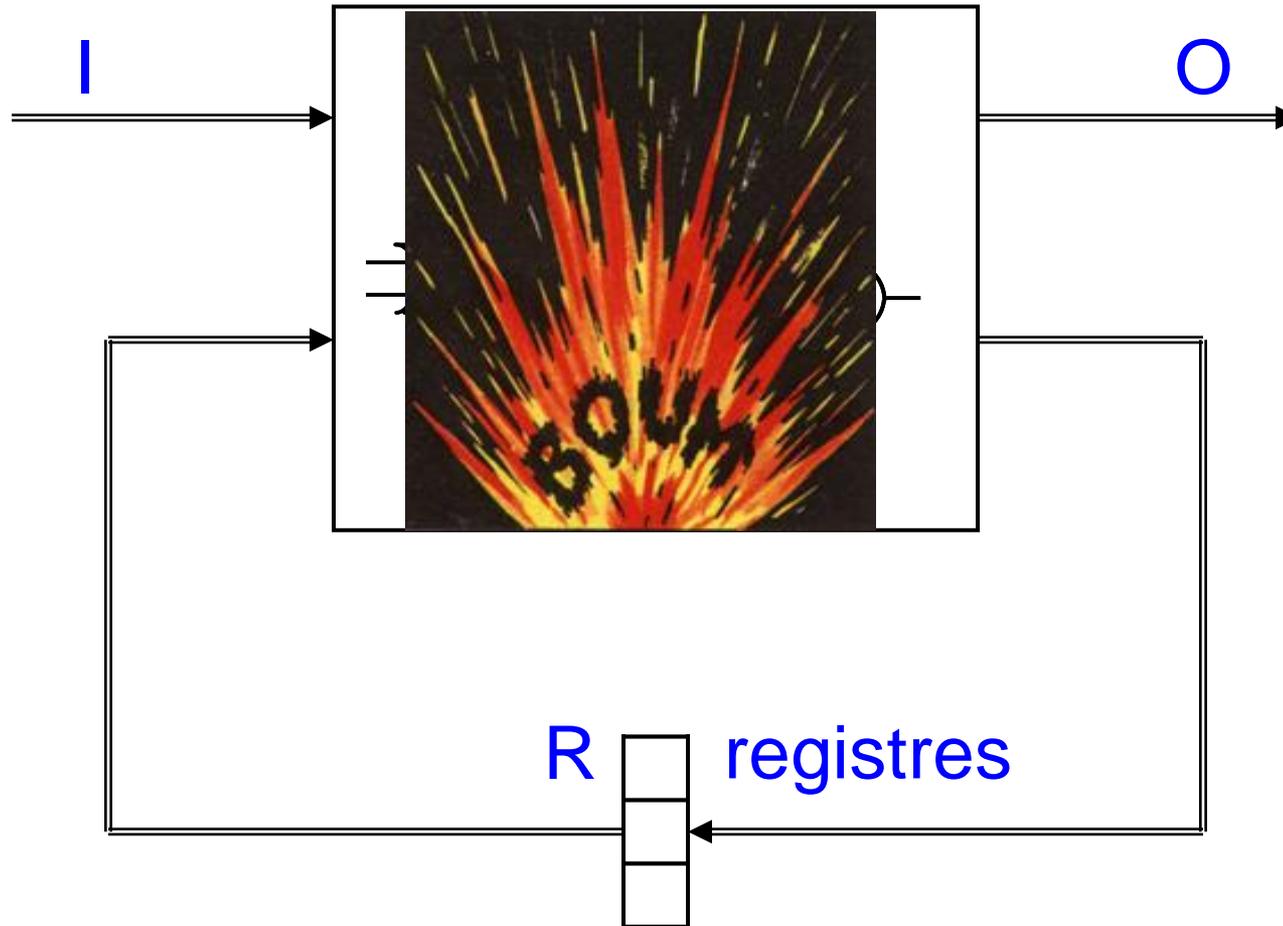

Il faut **équilibrer** les registres et la logique  
Solutions : automates non-déterministes  
**encodage structurel d'Esterel / SyncCharts**


# Le secret : écrire chaque chose une fois !

```
loop
  abort
  { await A || await B };
  emit O ;
  halt
  when R
end loop
```

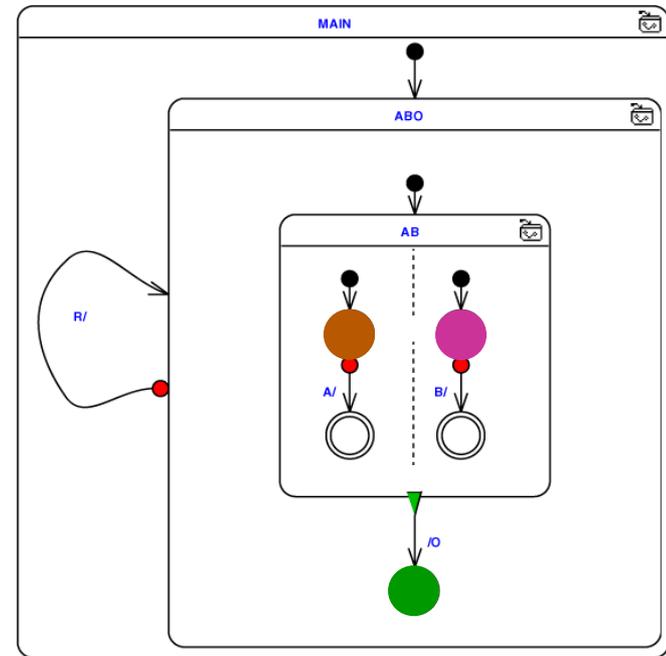

Un registre par attente explicite  
⇒ bon équilibre registres / logiques  
Plus le programme est bien écrit,  
plus il est efficace !
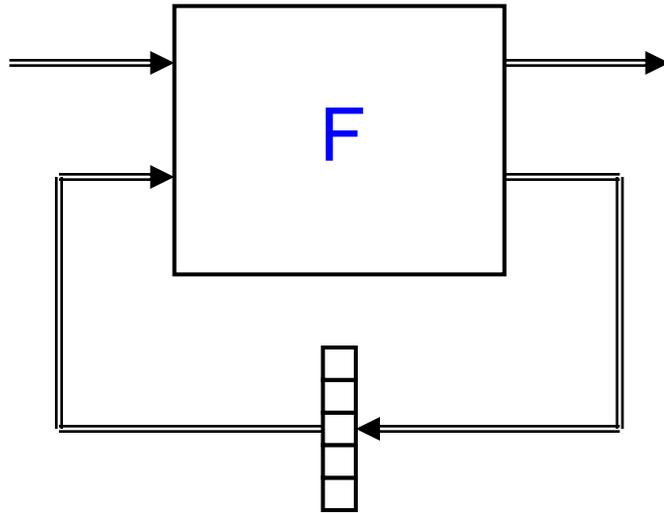
# *Vérification, optimisation : calculer les états atteignables*



$$A_0 = 0$$

$$A_1 = A_0 \cup F(A_0)$$


$$A_2 = A_1 \cup F(A_1)$$

...

$$A = \cup A_i$$

- Calculer les  $A_i$  en utilisant des BDDs - mais .... BDD( $F$ ) explose !
- Utiliser chaque  $A_i$  comme **simplifieur** pour BDD( $F$ )
- Puis utiliser  $A$  comme **optimiseur** pour l'implémentation de  $F$  (Madre, Coudert, Touati)
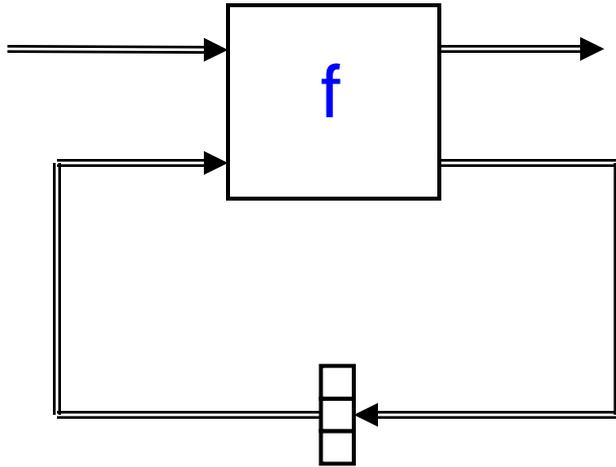
# *Vérification, optimisation : calculer les états atteignables*




Esterel v7 : en pratique, toujours meilleur  
que les méthodes traditionnelles

# *Agenda*

1. Circuits digitaux
2. Des automates aux circuits
3. Esterel et SyncCharts
4. Sémantique
5. Traduction en circuits
6. Optimisation
7. Circuits cycliques


# Protocole round-robin cyclique à 2

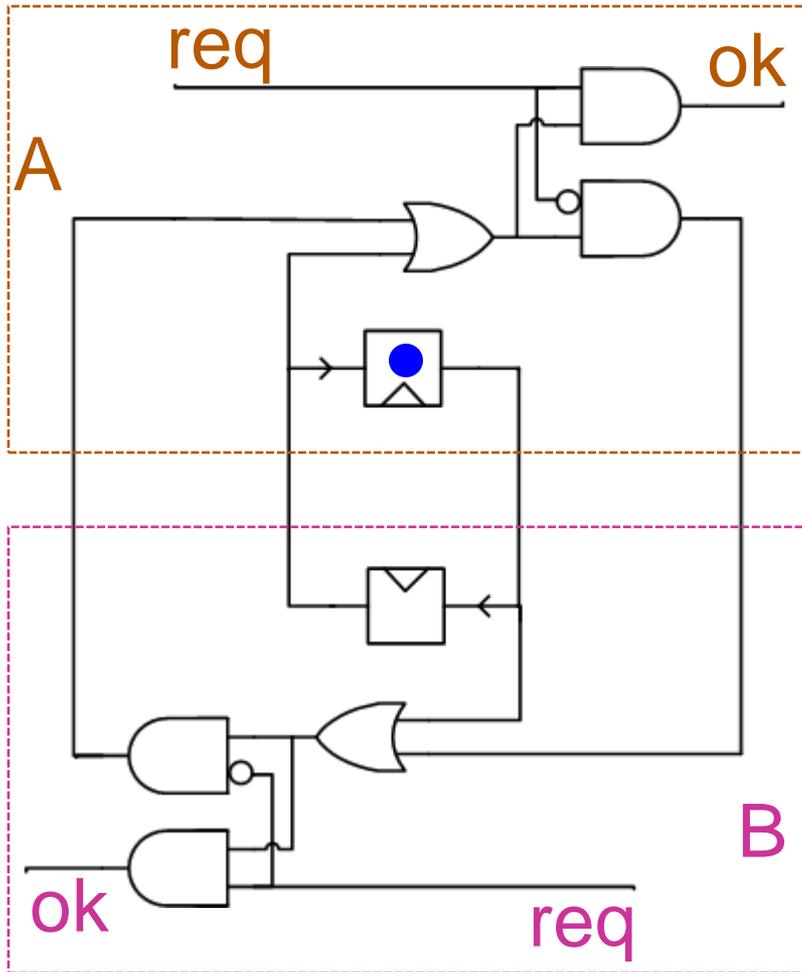


- un seule requête ok dans l'ordre des demandes après le registre à 1



# Protocole round-robin cyclique à 4

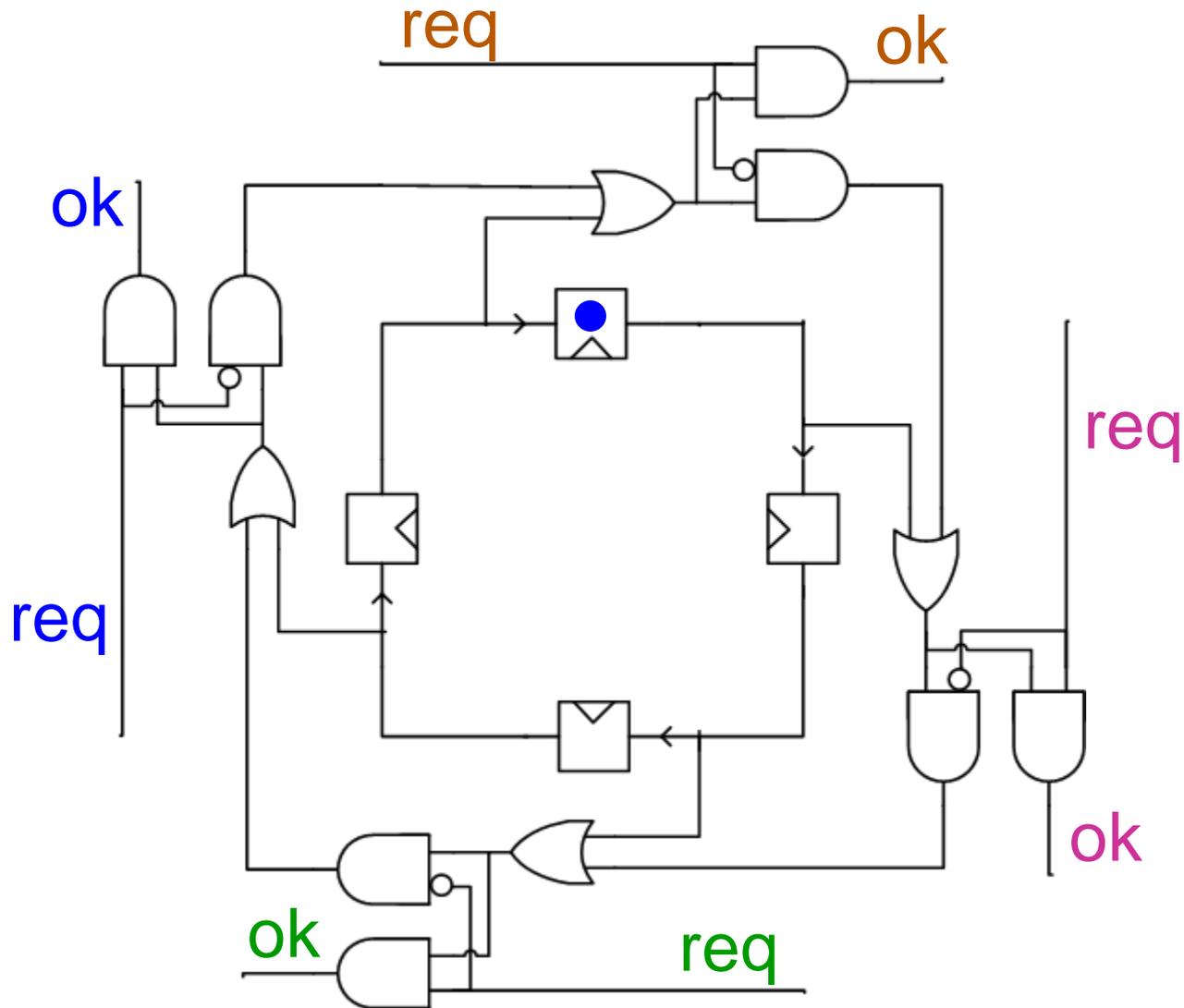


# Protocole round-robin cyclique à 2

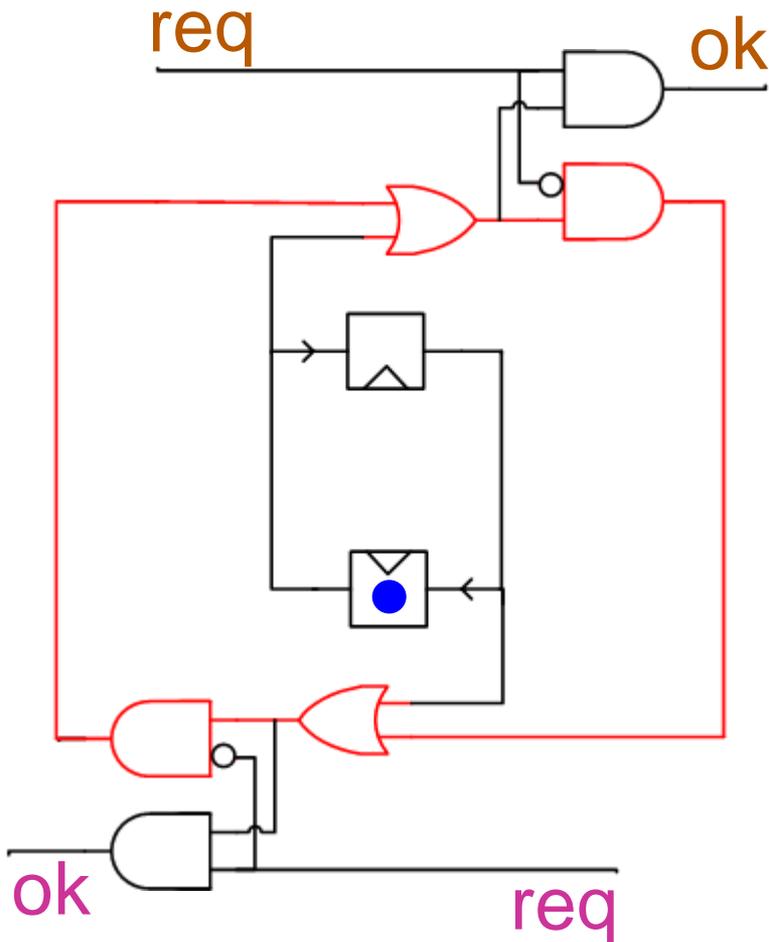

- un seule requête ok dans l'ordre des demandes après le registre à 1
- qui tourne à chaque fois

Attention !  
cycle combinatoire !

# Protocole round-robin cyclique à 2

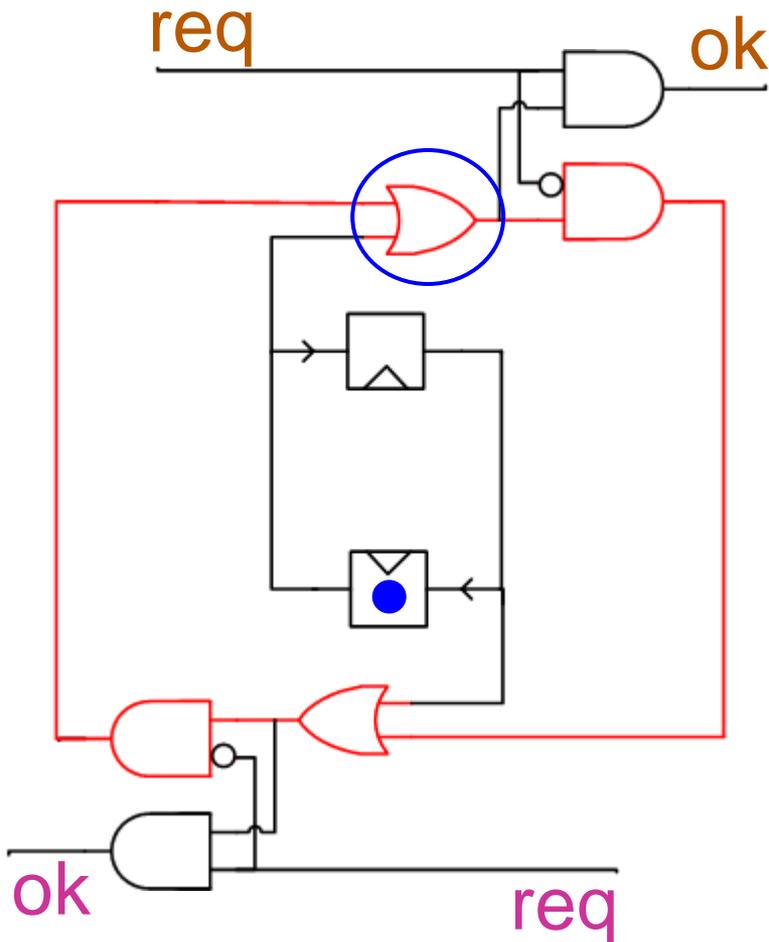

Cycle sain ssi  
au moins un registre vaut 1  
car coupé par tout registre à 1



# Trois sortes de circuits cycliques

1. Sans espoir, ni électriquement, ni logiquement

$$X = X$$


$$X = \text{non } X$$

2. Sans problème (éventuellement sous conditions)

partie combinatoire du round-robin cyclique  
(si au moins une sortie de registre à 1)

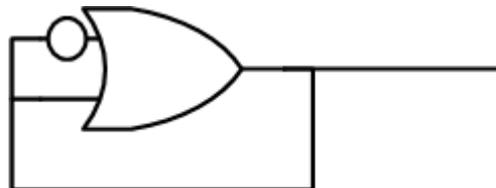3. Etrange


Hamlet :  $\text{ToBe} = \text{ToBe}$  or not  $\text{ToBe}$



# Trois sortes de circuits cycliques

## 3. Etrange

Hamlet : ToBe = ToBe or not ToBe

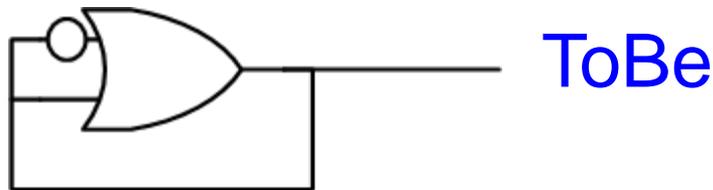

Se stabilise électriquement à 1 pour certains délais des portes et fils, mais **pas pour tout les délais**

Quand un circuit se stabilise-t-il pour tous les délais des portes et des fils ?

# *L'électricité est constructive!*

*(Berry – Shiple – Mendler)*

Théorème : pour une entrée donnée un circuit se stabilise pour tous délais des portes et des fils

- si et seulement si toutes les valeurs de ses fils sont calculables en logique constructive, sans tiers exclu «  $X$  ou non  $X = 1$  »
- si et seulement si le point fixe de ses équations dans la logique de Scott ( $\mathbf{B}_\perp$ ) est partout défini

⇒ il existe des délais pour lesquels **Hamlet** ne se stabilise pas !

# Logique propositionnelle constructive

- $E$  : environnement = fonction des entrées  $I$  dans  $\{0,1\}$
- Formules : «  $E$  prouve  $X = b$  », écrit «  $E \perp X = b$  »

$$\frac{I \text{ entrée}}{E \perp I = E(I)}$$

$$\frac{E \perp e = 0}{E \perp \text{non } e = 1}$$

$$\frac{E \perp e = 1}{E \perp \text{non } e = 0}$$

$$\frac{E \perp e = 0}{E \perp e \text{ et } e' = 0}$$

$$\frac{E \perp e' = 0}{E \perp e \text{ et } e' = 0}$$

$$\frac{E \perp e = 1 \quad E \perp e' = 1}{E \perp e \text{ et } e' = 1}$$

$$\frac{E \perp e = 1}{E \perp e \text{ ou } e' = 1}$$

$$\frac{E \perp e' = 1}{E \perp e \text{ ou } e' = 1}$$

$$\frac{E \perp e = 0 \quad E \perp e' = 0}{E \perp e \text{ ou } e' = 0}$$

$$\frac{X = e \quad E \perp e = b}{E \perp X = b}$$

# Conclusion

- Le modèle synchrone déterministe
  - parallélisme massif + déterminisme
  - avec toutes les bonnes propriétés du séquentiel
  - fondé sur des sémantiques mathématiques rigoureuses
  - qui conduisent à d'excellentes propriétés d'implémentation
- Son champ d'application
  - reste limité à des systèmes relativement compact
  - mais reste considérable :  
circuits, systèmes embarqués critiques (avions, trains, etc.)

le 27 janvier :  
marier le séquentiel, le synchrone et l'asynchrone

# Références

- *Synchronous Programming of Reactive Systems*  
[Nicolas Halbwachs](#)  
Kluwer, 1992
- *Statecharts : a Visual Formalism for Complex Systems*  
[David Harel](#)  
Science of Computer Programming 8 (1987) 231-274
- *The Foundations of Esterel*  
[Gérard Berry](#)  
dans "Proof, Language and Interaction: Essays in Honour of Robin Milner, MIT Press, Foundations of Computing Series, 2000.

# Références

- *Compiling Esterel*  
Dimitru Potop-Butucaru, Stephen Edwards et Gérard Berry  
Springer, 2008
- *The Constructive Semantics of Pure Esterel*  
Gérard Berry, web book
- ...et plus sur [www-sop.inria.fr/members/Gerard/Berry](http://www-sop.inria.fr/members/Gerard/Berry)